



微机原理与接口技术

§8 人机接口技术与综合实例设计

主讲人：余青山

Homepage: <https://auto.hdu.edu.cn/2019/0403/c3803a93084/page.htm>

Email: qsshe@hdu.edu.cn

Mob: 13758167196

Office: 第二教研楼南楼308室

2024年11月19日

一、键盘基础知识

1. 键盘的组织

键盘可分为**编码式键盘**或**非编码式键盘**。


- **编码式键盘**：由键盘和专用键盘编码器（键盘管理芯片）两部分构成。键盘管理芯片自动完成键盘的扫描和译码。编码式键盘使用很方便，成本相对较高。常用的大规模集成电路键盘管理芯片如HD7279等。
- **非编码式键盘**：只简单地提供按键的通断信号，但某键按下时，键盘送出一个闭合（低电平）信号。该按键键值的确定必须借助于软件来实现。所以非编码式键盘的软件比较复杂，占用CPU时间多。但成本低、使用灵活，在微机系统中，得到广泛应用。

非编码式键盘可分为独立式键盘和矩阵式键盘。

一、键盘基础知识

 2. 按键抖动与消除

触点式按键在闭合和断开瞬间存在抖动过程，即存在抖动现象，前后沿抖动时间一般在5ms~10ms。按键的稳定时间与按键动作有关，通常大于50ms。



按键抖动可能导致微机对一次按键操作做出多次响应，所以要**去抖动**。

- (1) **硬件电路去抖动**：需要利用RS触发器等构成去抖动电路（很少使用）。
- (2) **软件延时法**：当检测到有键按下时，用软件延时10ms~20ms，等待键稳定后重新再判一次，以躲过触点的抖动期。

一、键盘基础知识

3. 键盘的工作方式

微机系统中CPU对键盘进行扫描时，要兼顾两方面的问题：

- 要及时响应，保证系统对按键的每一次操作都能作出响应；
- 不能占用CPU过多的时间。

键盘的三种工作方式：


- **编程扫描方式（查询方式）：**利用CPU在完成其他工作的空闲，调用键盘扫描程序。当CPU在运行其他程序时，不会响应按键操作。
- **定时扫描方式：**用定时器产生定时中断，在定时中断中对键盘进行扫描。定时中断周期一般应 $\leq 50\text{ms}$ 。该方式常会出现CPU常空扫描状态。
- **中断工作方式：**当有键按下时，利用硬件产生外部中断请求，CPU响应中断后对键盘进行扫描。**该方式优于定时扫描方式，既能及时响应按键操作，又节省CPU时间。**

一、键盘基础知识

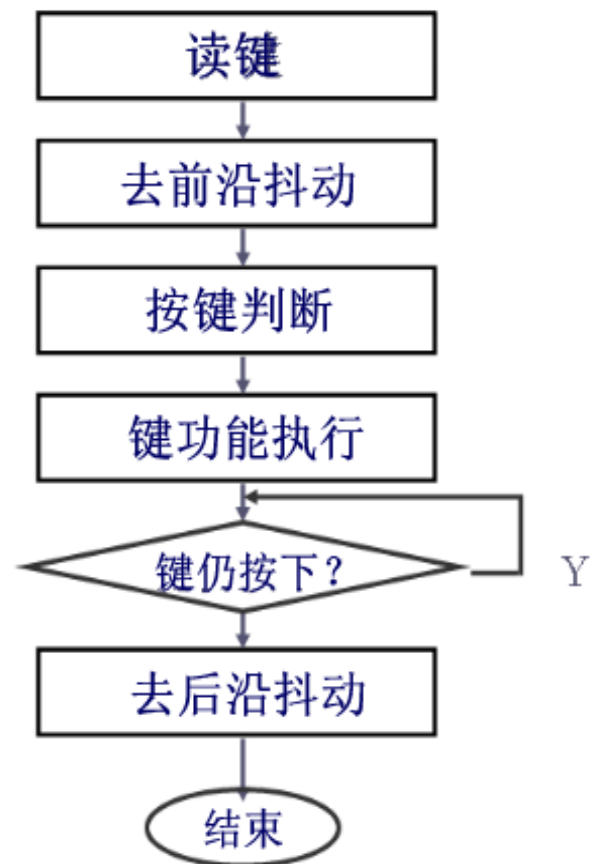4. 按键连击的消除与利用

连击：一次按键操作被多次执行的现象称为“连击”，有利有弊。

- **按键连击的消除**：在程序中加入等待按键释放的处理，保证一次操作只被响应一次。




键连击现象的消除

一、键盘基础知识

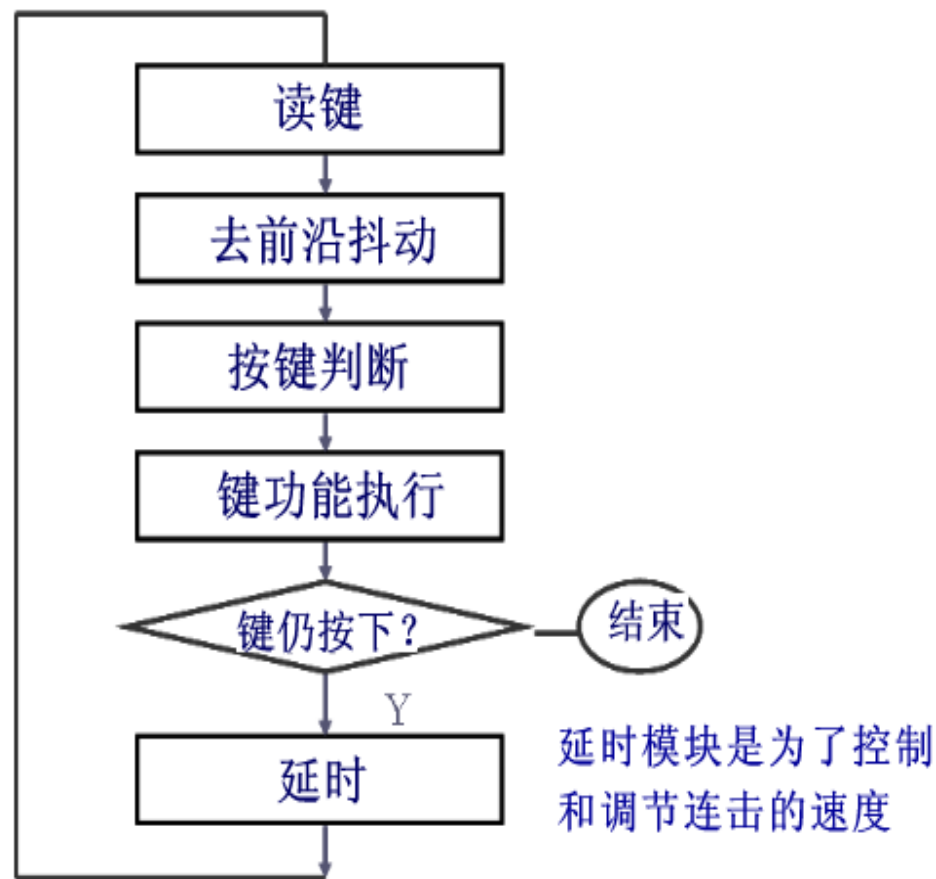4. 按键连击的消除与利用

- **按键连击的利用**：如设置“增1”、“减1”两个按键，利用按键的连击，**长按住**“增1”、“减1”键，则参数会不断增加或减少。可以替代0~9的数字键，有效减少按键数量。



键连击现象的利用

一、键盘基础知识

5. 重键保护与实现

重键：由于操作不慎，可能会造成同时有几个键被按下，这种现象称为重键。出现重键时，就产生了如何识别和作出响应的问题。

处理重键的技术：

(1) “N键锁定”

当扫描到有多个键被按下时，只把最后一个释放的按键作为有效键进行响应。


(2) “N键轮回”

当扫描到有多个键被按下时，对所有按下的按键依次产生键值并作出响应。

一、键盘基础知识

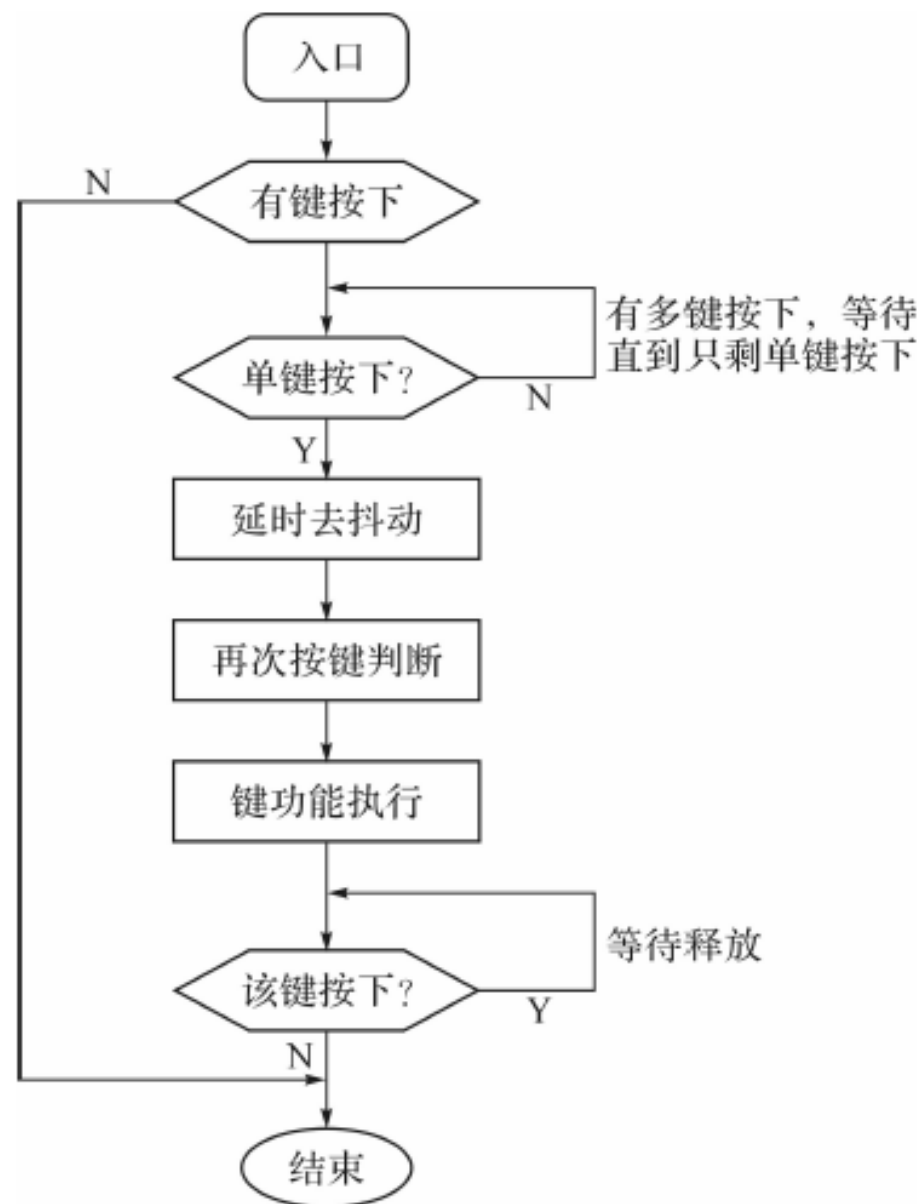5. 重键保护与实现

在微机系统中，通常采取**单键按下有效、多键按下无效**的策略，即采用**N键锁定**方法。




二、独立式键盘接口

独立式键盘：每个按键占用一根I/O口线。

无按键按下时，各I/O口线输入状态为高电平；当有按键按下时，I/O口线变为低电平。只要CPU检测到某一I/O口线为“0”，便可判别对应按键被按下。

➤**优点：**结构简单，按键识别容易。


➤**缺点：**当按键较多时，占用I/O口线多，只适用于按键较少的系统。

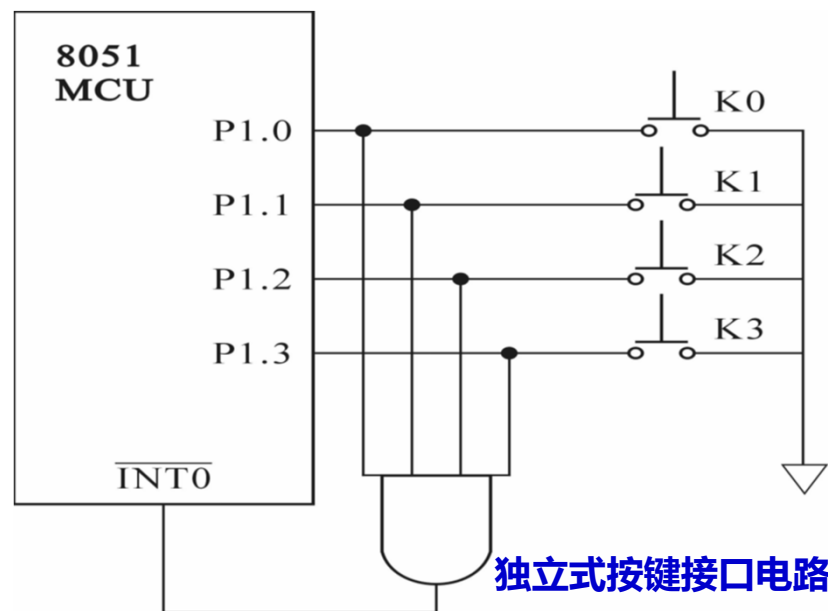

二、独立式键盘接口

程序流程（查询式）：

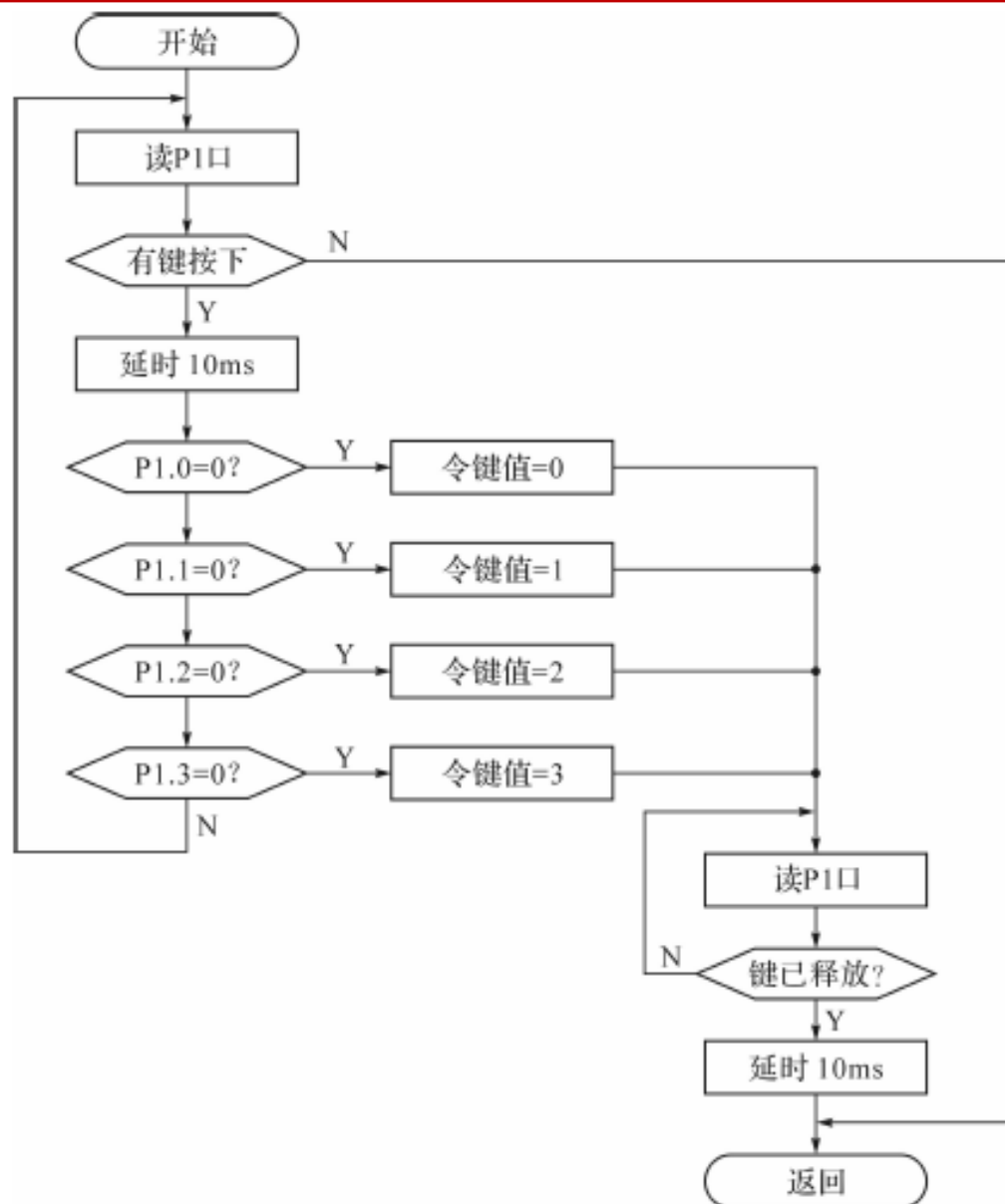- 首先判断有无键按下，若检测到有键按下，延时10ms去抖动；
- 再逐位查询是哪个按键按下，并执行相应按键的处理程序；
- 最后等待按键释放，并延时10ms去除后沿抖动。



二、独立式键盘接口

中断扫描思路:

无键按下时，4与门输入全为高电平，不会产生中断。当任一键按下时，/INT0变为低电平，向MCU请求中断。MCU响应中断，扫描按键，得到键值。

汇编主程序:

```
ORG 0000H
SJMP MAIN
ORG 0003H
LJMP INT0SUB ;外部中断0中断程序
ORG 0100H
MAIN: SETB IT0 ;设置INT0为下降沿触发方式
      SETB EX0 ;允许INT0中断
      SETB EA ;允许CPU中断
      CLR KEYFLAG ;清“有键按下”标志
LOOP: JNB KEYFLAG, LOOP ;等待中断
      CLR KEYFLAG
      LCALL KEYPROCESS ;执行按键处理程序(省略)
      SJMP LOOP
```

键盘接口技术

汇编中断程序:

扫描按键，键值存放在R3中。

- K0的键值=0;
- K1的键值=1;
- K2的键值=2;
- K3的键值=3;

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------|------|------|------|---|
| | | | | K3 | K2 | K1 | K0 | C |
| 0 | 0 | 0 | 0 | P1.3 | P1.2 | P1.1 | P1.0 | |

A

```

ORG 0200H
INT0SUB: LCALL DELAY10ms ;去前沿抖动
        MOV R3,#00H ;设置键值初值
        MOV A,P1
        ANL A,#0FH
        CJNE A,#0FH,SCAN ;判断是否有按键按下
        MOV A,#0FFH ;不是正常的按键操作
        SJMP NOKEY ;键值为FFH，返回
SCAN: MOV R2,#4 ;设置查询按键数
SCAN1: RRC A
        JNC FNDKEY ;找到闭合的键
        INC R3
        DJNZ R2,SCAN1
        MOV A,#0FFH ;没有扫描到有效按键
        SJMP NOKEY


FNDKEY: MOV A,R3 ;A?
        SETB KEYFLAG ;建立“有键按下”标志
WAIT: MOV A,P1
        ANL A,#0FH
        CJNE A,#0FH,WAIT ;等待按键释放
        LCALL DELAY10ms ;去后沿抖动
NOKEY: RETI
    
```

三、矩阵式键盘接口

矩阵式键盘：需要行线和列线，按键位于行线和列线的交叉点上； $m \times n$ 矩阵键盘只需要 $m + n$ 条口线。

按键数目较多的系统中，矩阵式键盘比独立式按键要节省很多I/O口线。

矩阵式键盘判别按键的方法有行扫描法和线反转法。

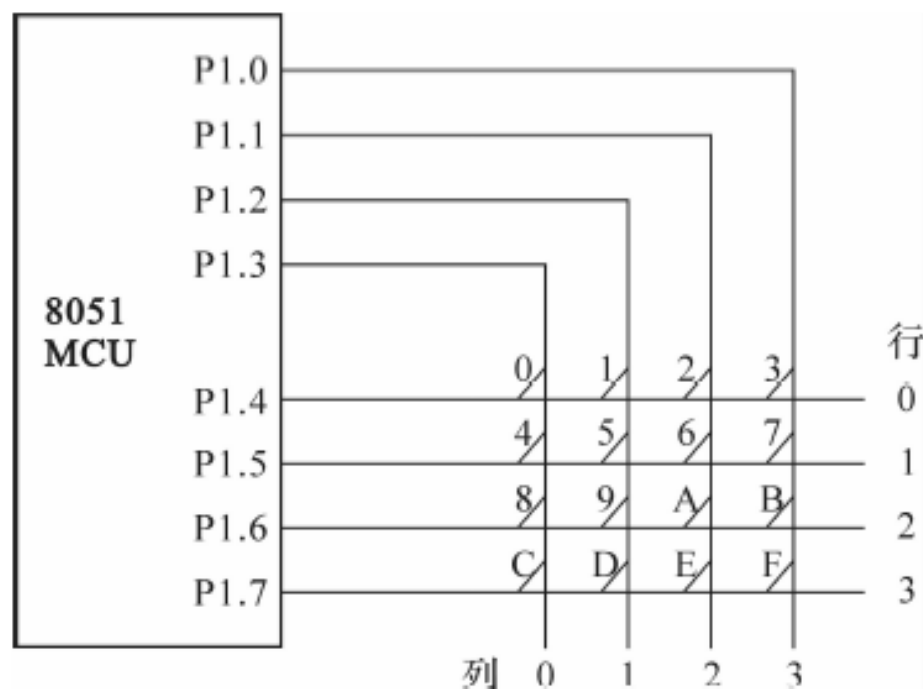


P1.4-P1.7为行扫描输出线；
P1.0-P1.3是列输入线。

若将4个列信号连接到一个4输入的与门，与门输出连接到外部中断引脚，则有键按下时，就会向CPU请求中断。


三、矩阵式键盘接口

1. 行扫描法

 

三、矩阵式键盘接口

2. 线路反转法

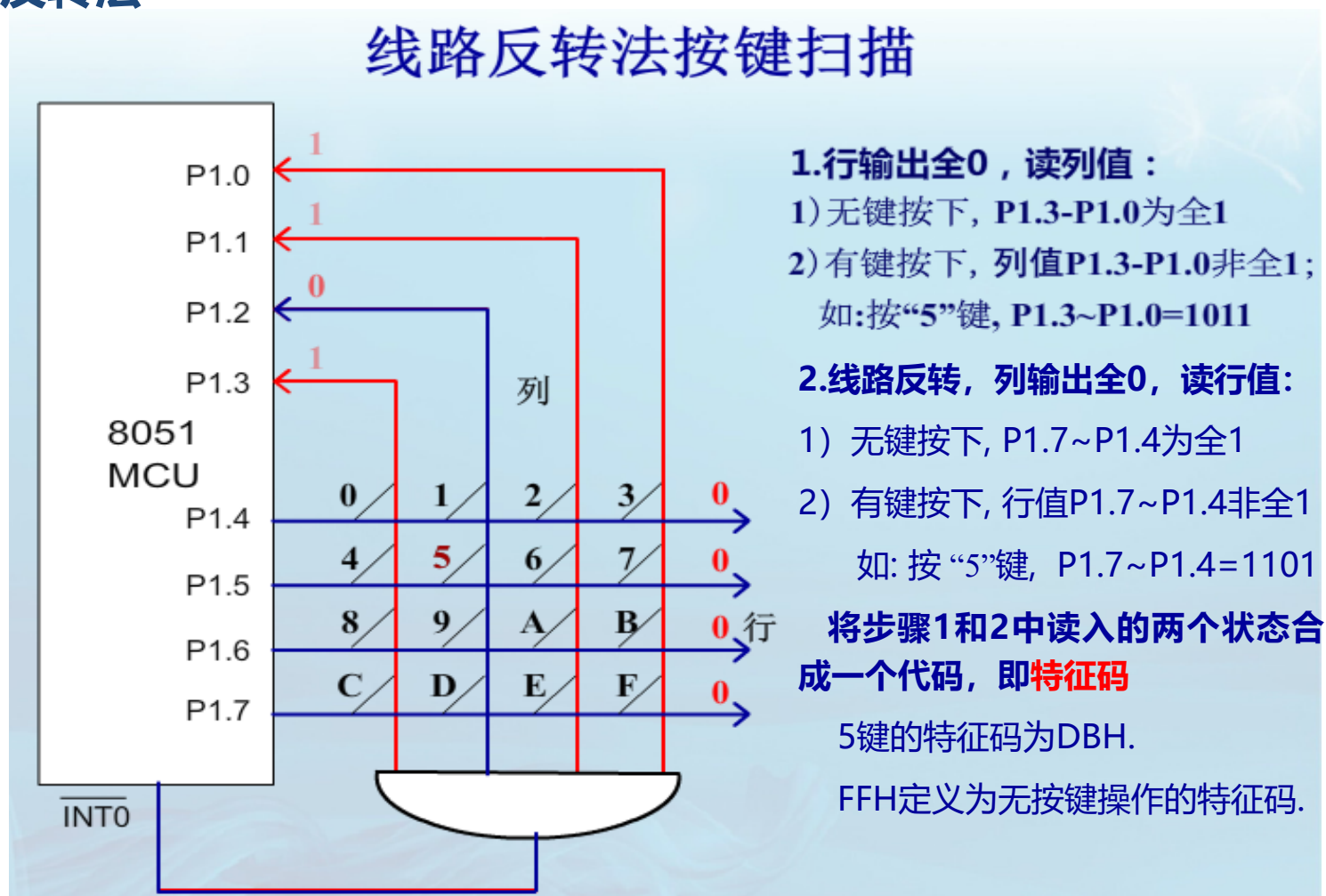

四、LED显示原理


1. LED显示原理

LED (Light Emitting Diode) 即发光二极管，是微机系统中最常用的显示器。LED显示器有**单个LED**、8个LED组成的**数码管**和点阵式 (5×7、8×8) **LED显示器**等几种类型。

(1) 段码式LED显示器 (数码管)


共阴数码管：公共端COM接地或具有较大灌电流的输入口线，阳极接高电平时点亮。

共阳数码管：共阳极接电源或具有强高电平驱动输出口线，阴极接低电平时点亮。

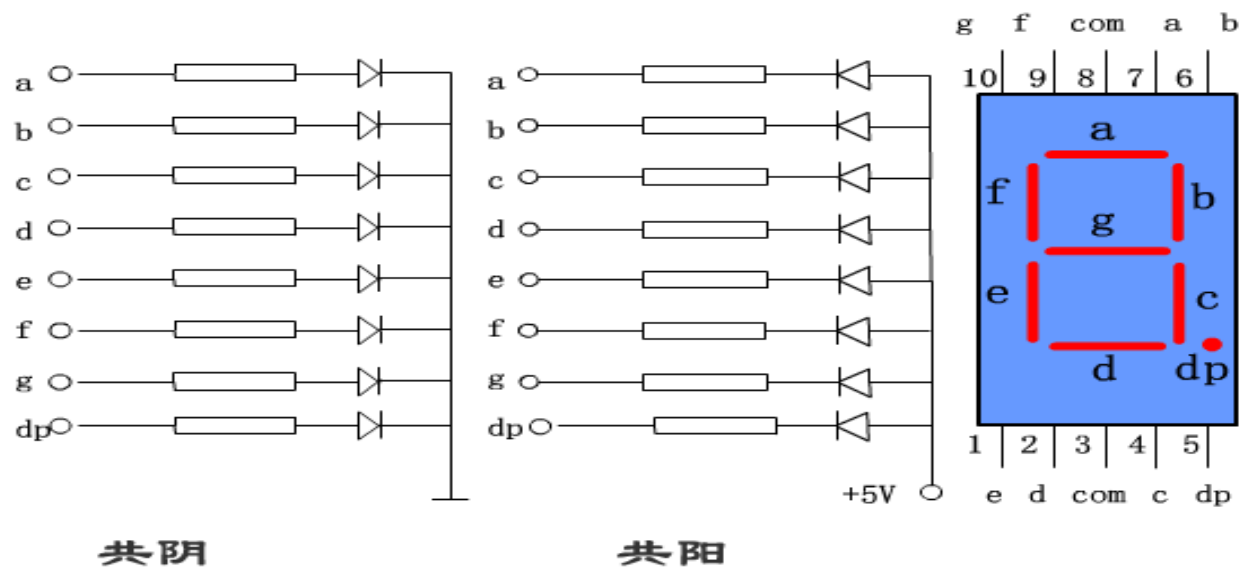

LED接口技术

(1) 段码式LED显示器 (数码管)

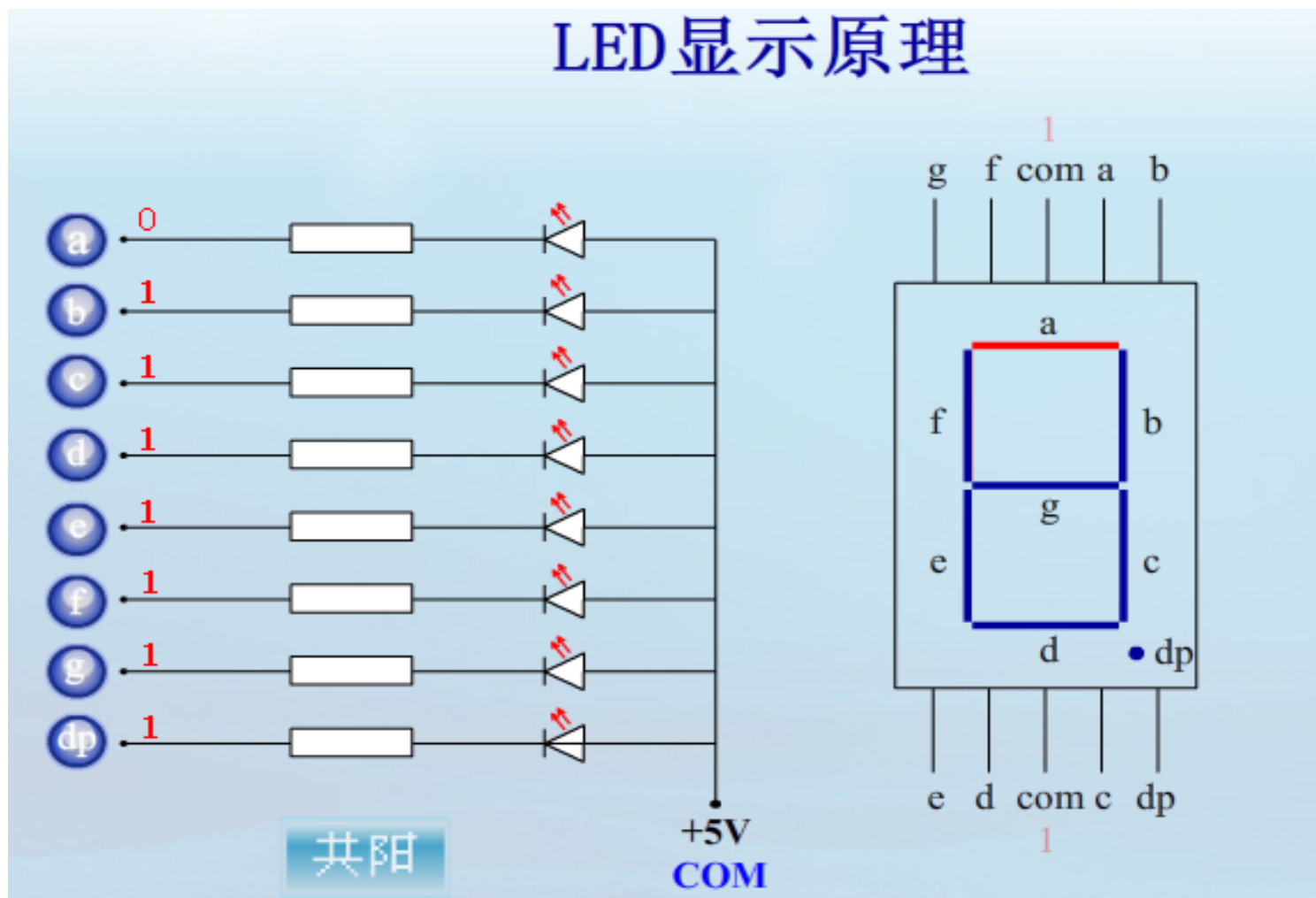

思考：如果点亮a段，共阳极段码是多少呢？

(2) 段码式LED显示器（数码管）的段码表

数码管段码表

| 字符 | 共阴极 段码 | 共阳极 段码 | 字符 | 共阴极 段码 | 共阳极 段码 |
|----|-----------|-----------|----|-----------|-----------|
| 0 | 3FH | C0H | A | 77H | 88H |
| 1 | 06H | F9H | B | 7CH | 83H |
| 2 | 5BH | A4H | C | 39H | C6H |
| 3 | 4FH | B0H | D | 5EH | A1H |
| 4 | 66H | 99H | E | 79H | 86H |
| 5 | 6DH | 92H | F | 71H | 8EH |
| 6 | 7DH | 82H | H | 76H | 09H |
| 7 | 07H | F8H | P | 73H | 8CH |
| 8 | 7FH | 80H | U | 3EH | C1H |
| 9 | 6FH | 90H | 灭 | 00H | FFH |


共阴: dp=0 共阳: dp=1

五、段码式LED显示技术

1. LED静态显示技术

- 对于静态显示方式，一个数码管需要一个8位输出口连接其8个LED的**段控制端**。
- 特点是**程序简单、显示稳定可靠**，但当显示的位数较多时，需要的**输出口较多**。


(1) 采用并行接口

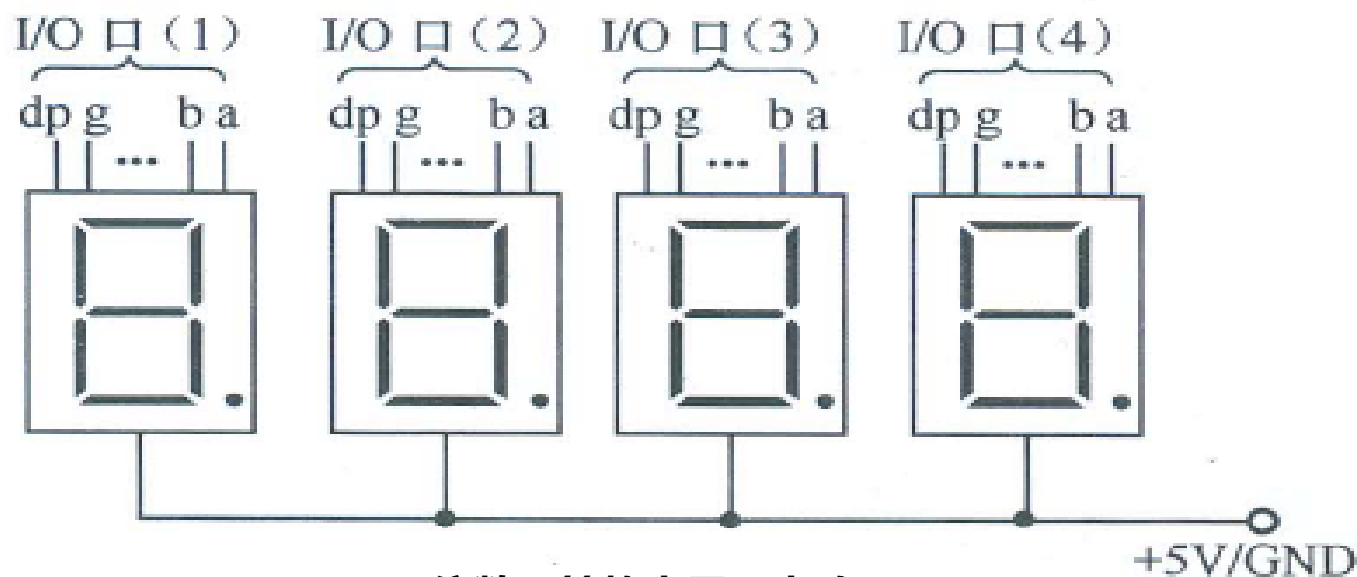

4位数码管静态显示电路

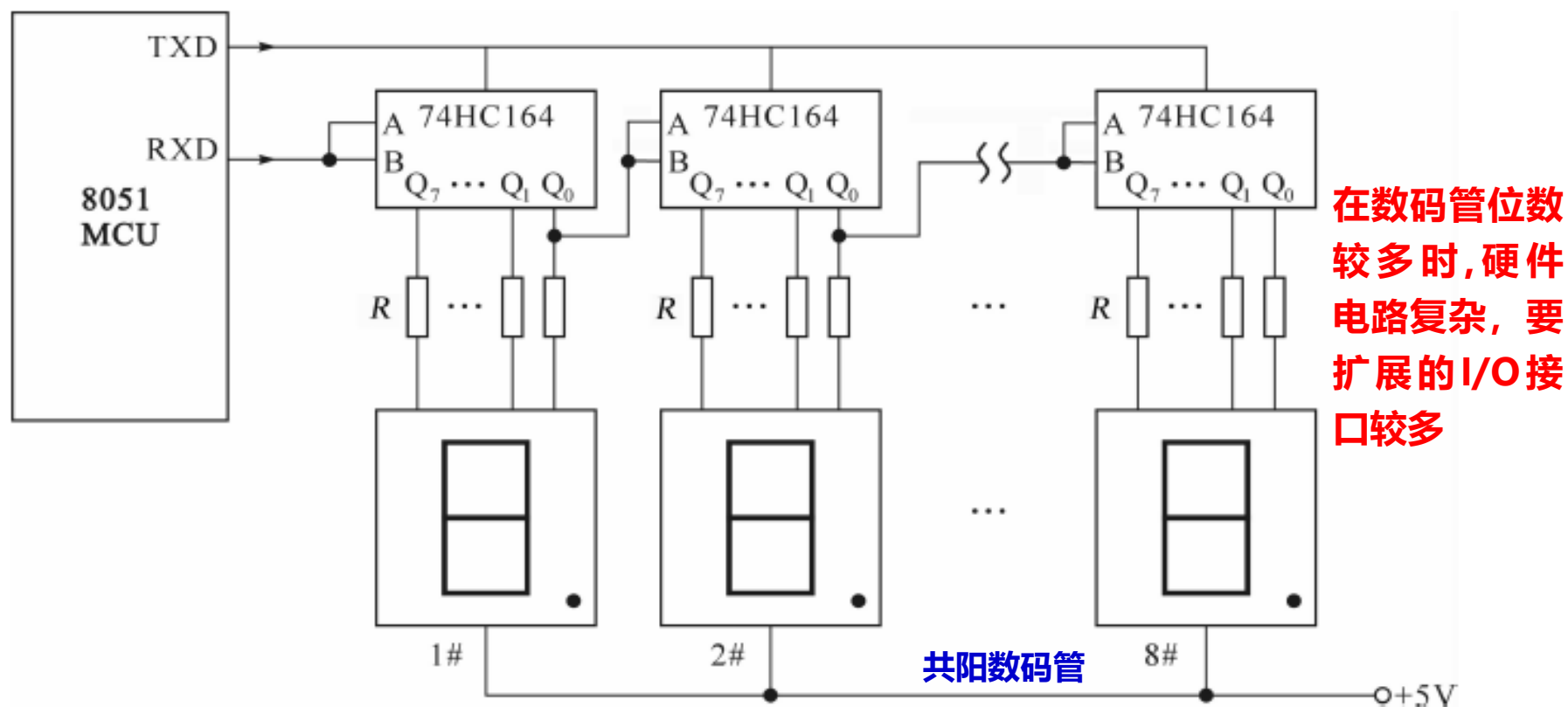(2) 采用串行扩展

可采用**串行口的方式0**或用**普通I/O口线**（如P1.0、P1.1）模拟SPI串行接口，通过外接“串入并出”**移位寄存器**（如74HC164或74HC595等芯片）来扩展输出接口。



串行扩展的数码管静态显示电路

LED接口技术

要显示某字符，首先要得到该字符的7段码，再通过串行口输出，控制数码管的显示。
建立一个0、1、2.....E、F等字符的**7段码表**，用**查表法**获得要显示字符的7段码。

```
DISPLAY:    SETB    RS0        ; 选用第1组工作寄存器
            PUSH    ACC        ; 保护现场
            PUSH    DPH
            PSUH    DPL
            MOV     R2, #08H    ; 设置显示数据个数
            MOV     R0, #DIS7   ; R0作为显示缓冲区指针，先指向末地址；先输出8#LED的段码
DL0:         MOV     A, @R0      ; 取出显示数据，作查表偏移量
            MOV     DPTR, #TAB   ; DPTR指向段码表首地址
            MOV     A, @A+DPTR   ; 查表得到7段码
            MOV     SBUF, A      ; 串行发送出段码
DL1:         JNB     TI, DL1      ; 等待发送完毕
            CLR     TI          ; 清发送完毕标志
            DEC     R0          ; 修改显示缓冲区指针
            DJNZ    R2, DL0      ; 继续显示下一个数据
            CLR     RS0        ; 恢复主程序的第0组工作寄存器
            POP     DPL         ; 修复现场
            POP     DPH
            POP     ACC
            RET
```

```
TABLE: DB 0C0H,0F0H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H ;0~9的段码
        88H,83H,0C6H,0A1H,86H,8EH,0BFH,8CH,0FFH      ;A~F, -, P, 全灭
```

五、段码式LED显示技术

2. LED动态显示技术

动态显示方式是多个数码管的各段连接在一起由一个输出口（**段码输出口**）控制，而每个数码管的COM端由另一个输出口的1位（**位码输出口**）控制，用2个输出口就可以控制8个数码管的显示。

动态显示方式下，多个数码管实际上是**轮流分时显示**的，即**同一时刻只有1个数码管显示**。具体而言，多位数码管的位控信号（**位码**）在任一时刻只能一位有效，当某位数码管的位控信号有效时，**段码**输出口输出该数码管要显示字符的7段码，而其他数码管均因位控制信号无效而不显示。

为达到全部数码管“**同时稳定显示**”的效果，需要不断重复输出8位数码管的显示内容（即要进行**显示扫描**），通常显示扫描周期不大于20ms。


优点：占用输出接口少。

缺点：需要**定时**对各个数码管进行**显示扫描**，占用CPU时间资源。

LED接口技术

2. LED动态显示技术

(1) 硬件连接：P0口作为**段码**输出口，P1口作为**位码**输出口。

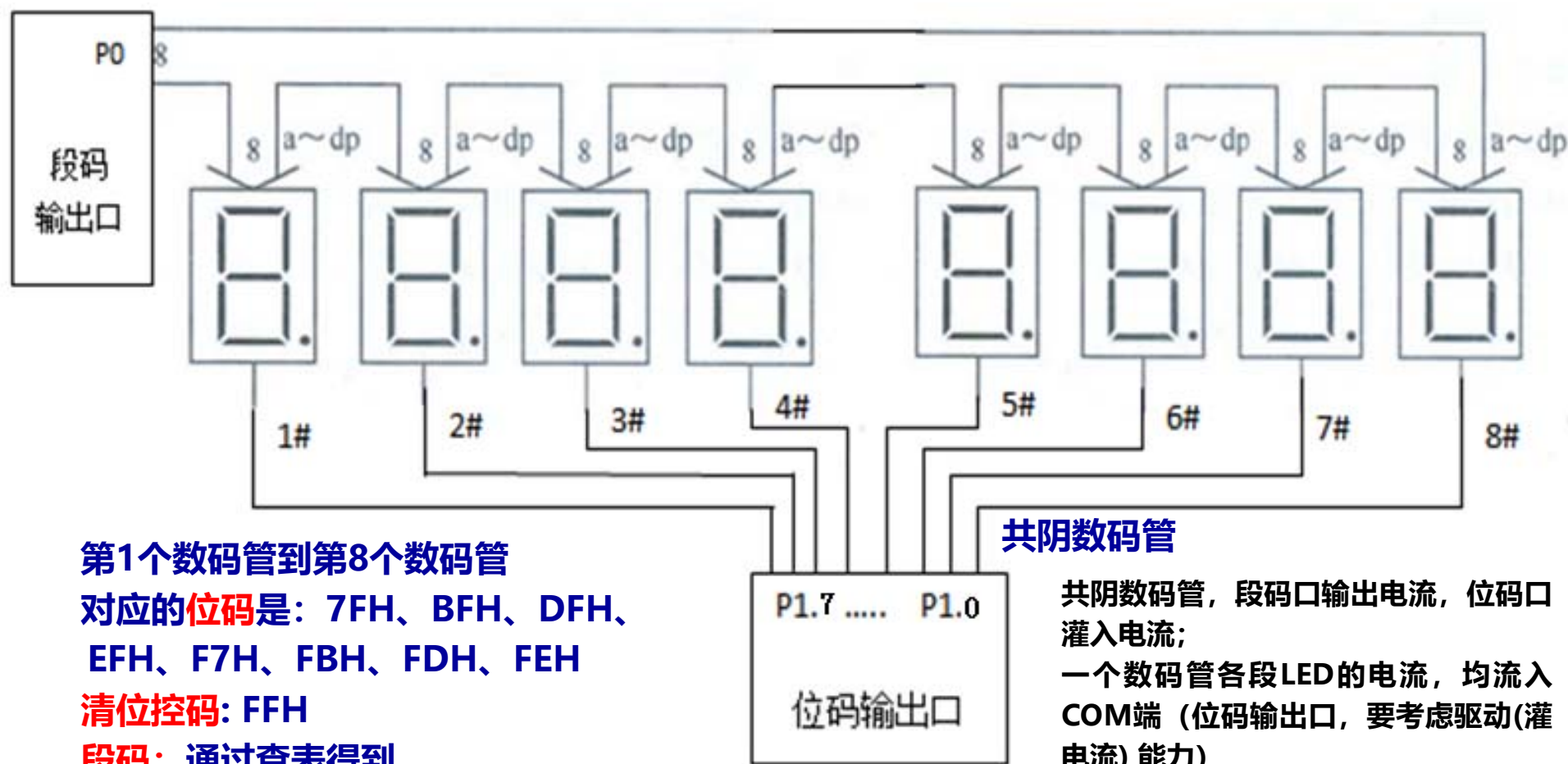

第1个数码管到第8个数码管

对应的**位码**是：7FH、BFH、DFH、
EFH、F7H、FBH、FDH、FEH


清位控码：FFH

段码：通过查表得到

LED接口技术


2. LED动态显示技术

(1) 硬件连接：P0口作为段码输出口，P1口作为位码输出口。

 

2. LED动态显示技术

(2) 程序流程

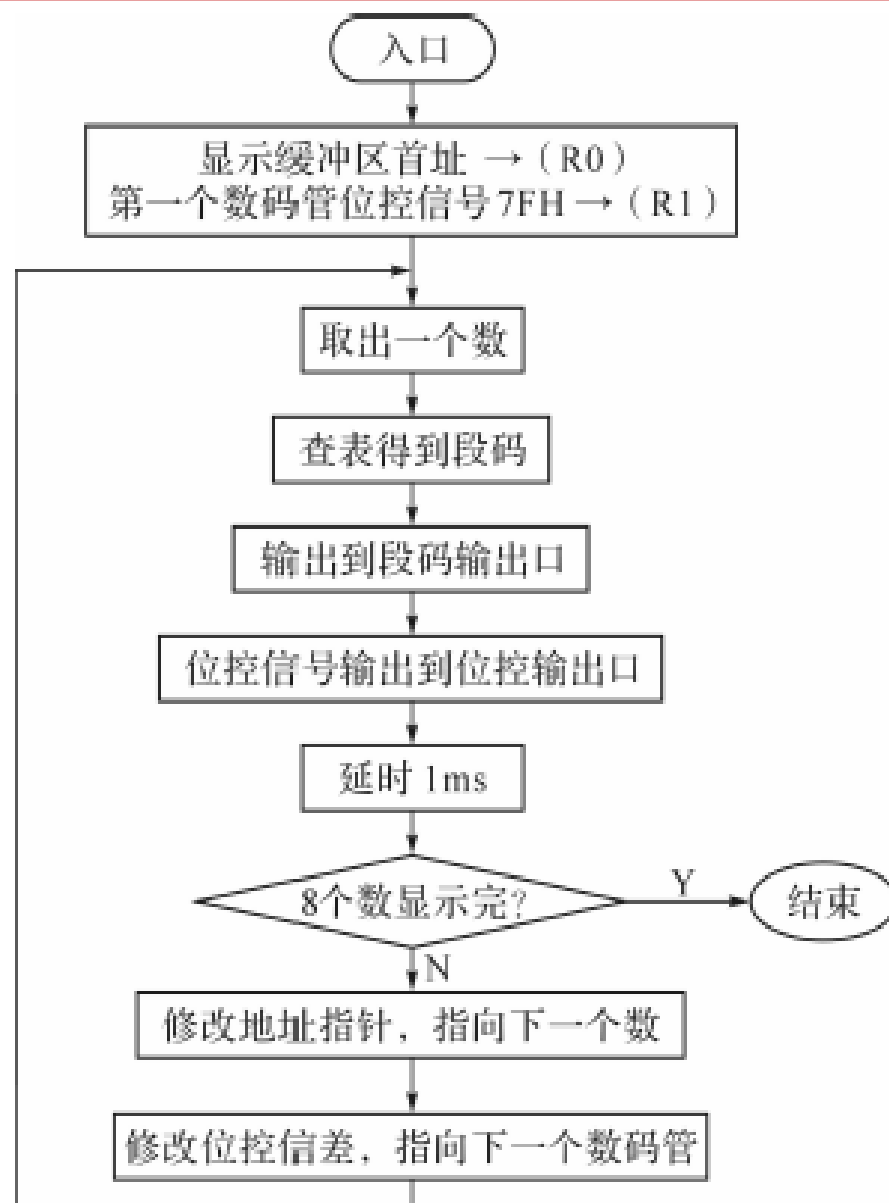

将内部RAM 30H开始的8个显示缓冲单元中的BCD数显示在8位数码管上，其动态扫描显示的汇编程序：


```
ORG 0000H
SJMP MAIN
ORG 0040H
MAIN: MOV R0, #30H      ; R0指向显示数据存放首址
      MOV R1, #7FH      ; R1为位控信号寄存器，指向1#数码管
      MOV R2, #08H
NEXT: MOV A, @R0        ; 取出一个数
      MOV DPTR, #TABLE  ; DPTR指向段码表首地址
      MOVC A, @A+DPTR   ; 取出该数的段码
      MOV P0, A         ; 将段码输出到段码输出口
      MOV A, R1
      MOV P1, A         ; 位控信号输出到位码输出口
      LCALL DELAY1MS    ; 延时1ms
      INC R0            ; 指针指向下一个数地址
      MOV A, R1
      RR A              ; 循环右移，起何作用？
      MOV R1, A         ; 修改位控信号，指向下一个数码管
      DJNZ R2, NEXT     ; 没有显示完毕，继续
      RET
```

TABLE: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH ; 0-9的段码


六、点阵式LED显示技术(自学)

 1. 点阵式LED

点阵式LED显示器由多个圆形LED组成，有 5×7 、 8×8 等多种结构，能够显示字母和较多的字符。




5×7点阵LED

 


8×8点阵LED

点阵式LED原理

 

“A”字形代码
(行码)

 列1. 00111111 B
列2. 01001000 B
列3. 01001000 B
列4. 01001000 B
列5. 00111111 B



5×7点阵LED原理图

- 每行上的5个LED按共阳方式连接，每列上的7个LED按共阴方式连接，可以把每列看成是一个共阴数码管。
- 列线看作为COM端，行线为段码控制端，控制一个点阵式LED，需要2个输出接口；其显示原理同数码管的动态显示方式。

点阵式LED原理

| | | | | | | | |
|----------------|----|----|----|----|----|----|----|
| D ₇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D ₆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D ₅ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D ₄ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D ₃ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D ₂ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D ₁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D ₀ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | 00 | 00 | 00 | 21 | 7F | 01 | 00 |

G l j l w D u d | #


```

DB 00H,00H,3EH,41H,41H,41H,3EH,00H ; 0
DB 00H,00H,00H,00H,21H,7FH,01H,00H ; 1
DB 00H,00H,27H,45H,45H,45H,39H,00H ; 2
DB 00H,00H,22H,49H,49H,49H,36H,00H ; 3
DB 00H,00H,0CH,14H,24H,7FH,04H,00H ; 4
DB 00H,00H,72H,51H,51H,51H,4EH,00H ; 5
DB 00H,00H,3EH,49H,49H,49H,26H,00H ; 6
DB 00H,00H,40H,40H,40H,4FH,70H,00H ; 7
DB 00H,00H,36H,49H,49H,49H,36H,00H ; 8
DB 00H,00H,32H,49H,49H,49H,3EH,00H ; 9
    
```

LED接口技术

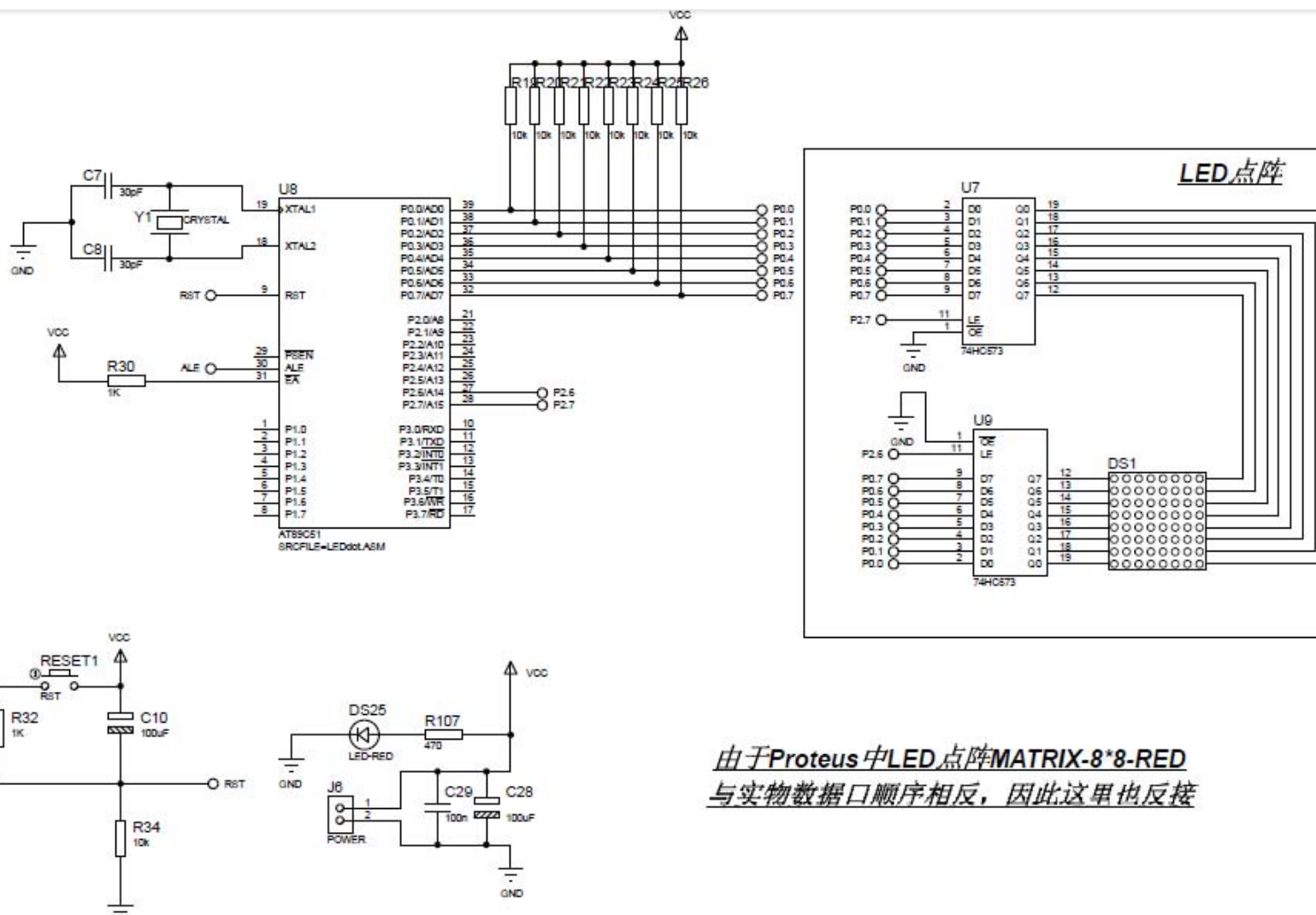2. 点阵式应用案例

要求：LED点阵以每隔8秒右向左移动一个字符的速度显示“0、1、2、3、4、5、6、7、8、9”，数据口通过P0扩展口作为点阵扫描接口。



由于Proteus中LED点阵MATRIX-8*8-RED与实物数据口顺序相反，因此这里也反接

2. 点阵式应用案例

程序:

; LED点阵以每隔8秒右向左移动一个字符的速度显示"0、1、2、3、4、5、6、7、8、9"
; 数据口通过P0扩展口作为点阵扫描接口
; 显示内容放到主程序中, 用50H~57H作为显示缓冲单元

| | | |
|------------|----------|----------------|
| SAN | EQU 30H | ; 扫描码单元 |
| TIM | EQU 31H | ; 定时循环次数 |
| CNTC | EQU 32H | ; 字符列循环 |
| LEDData0 | EQU 50H | ; 8个LED点阵数据缓存器 |
| LEDData1 | EQU 51H | |
| LEDData2 | EQU 52H | |
| LEDData3 | EQU 53H | |
| LEDData4 | EQU 54H | |
| LEDData5 | EQU 55H | |
| LEDData6 | EQU 56H | |
| LEDData7 | EQU 57H | |
| LEDSEG_LE | BIT P2.6 | ; LED点阵行数据锁存位 |
| LEDSEG_ROW | BIT P2.7 | ; LED点阵列数据锁存位 |

2. 点阵式应用案例

主程序:

```
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 000BH
JMP P1TO

MAIN: ORG 0100H
      MOV SP, #60H
      MOV TMOD, #01H      ; 将定时器0设置为方式1
      MOV TLO, #0DCH      ; 定时125ms
      MOV TH0, #0BH

      MOV TIM, #08H        ; 设置定时循环次数
      MOV LEDData0, #00H   ; 首次显示“0”
      MOV LEDData1, #00H
      MOV LEDData2, #3EH
      MOV LEDData3, #41H
      MOV LEDData4, #41H
      MOV LEDData5, #41H
      MOV LEDData6, #3EH
      MOV LEDData7, #00H
      MOV CNTC, #00H
      CLR LEDSEG_LE        ; LED点阵行数据锁存位

      SETB EA              ; 开总中断
      SETB ETO             ; 定时0中断允许
      SETB TRO

      HERE: ACALL DISP
            AJMP HERE
```


LED接口技术

显示子程序DISP:

```
DISP: PUSH  DPH
      PUSH  DPL
      PUSH  PSW
      PUSH  ACC
      MOV   R0, #LEDData0 ; 显示缓冲单元首地址
      MOV   SAN, #0FEH   ; 位控码
LD0:  MOV   P0, #0FFH     ; 清位控口,修改
      SETB  LEDSEG_ROW   ; LED点阵列数据锁存位
      NOP
      CLR   LEDSEG_ROW
      MOV   A, @R0        ; 50~57H中直接存放显示码
      MOV   P0, A         ; 送段码
      SETB  LEDSEG_LE     ; LED点阵行数据锁存位
      NOP
      CLR   LEDSEG_LE
      MOV   A, SAN
      MOV   P0, A         ; 送位控码
      SETB  LEDSEG_ROW   ; LED点阵列数据锁存位
      NOP
      CLR   LEDSEG_ROW
      ACALL DELAY
```


```
      INC   R0
      MOV   A, SAN
      JNB   ACC.7, LD1
      RL    A
      MOV   SAN, A
      AJMP  LD0
LD1:  MOV   P0, #00       ; 清段控口,修改
      SETB  LEDSEG_LE   ; LED点阵行数据锁存位
      NOP
      CLR   LEDSEG_LE
      POP   ACC
      POP   PSW
      POP   DPL
      POP   DPH
      RET
```

延时子程序DELAY:

```
DELAY: MOV  R3, #02H      ; 延时约1ms
DELO:  MOV  R2, #00H
DEL1:  DJNZ R2, DEL1
      DJNZ R3, DELO
      RET
```

PITO 子程序、表格DIGIT见泛雅平台上传资料

七、实例设计1—LED显示

 

汇编程序综合实例设计

程序一(显示 “12”)

```
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 0100H
MAIN: MOV SP, #60H
DISP: MOV P0, #06H ; 1#LED显示 “1”
      SETB P2.0
      CLR P2.1
      ACALL DELAY ; 延时50ms
      MOV P0, #5BH ; 2#LED显示 “2”
      SETB P2.1
      CLR P2.0
      ACALL DELAY
      AJMP DISP
```

; 延时子程序

DELAY: MOV R1, #61H ;延时
约50ms, 在Products中对于独立的数
码管显示需要加长延时

DEL0: MOV R2, #00H

DEL1: DJNZ R2, DEL1

DJNZ R1, DEL0

RET

END ;结束整个源程序

汇编程序综合实例设计

程序二(显示“12”)

在程序一的基础上做了改进简单，解决了闪动、变化过程中未清0等问题，但该程序内容仍无法修改。

；主程序

```
ORG    0000H
AJMP   MAIN
```

```
MAIN:  ORG    0100H
        MOV    SP, #60H
        MOV    50H, #06H
        MOV    51H, #5BH
```

```
HERE:  ACALL   DISP
        AJMP   HERE
```

；显示子程序

```
DISP:  MOV    P2, #00H    ; 添加清0
        MOV    P0, 50H    ; 送段码
        MOV    P2, #01H    ; 送位控码
        ACALL   DELAY
        MOV    P2, #00H    ; 添加清0
        MOV    P0, 51H
        MOV    P2, #02H
        ACALL   DELAY
        RET
```


；延时子程序

```
DELAY: MOV    R1, #02H    ; 延时约1ms
DEL0:  MOV    R2, #00H
DEL1:  DJNZ   R2, DEL1
        DJNZ   R1, DEL0
        RET
        END    ; 勿忘!!!
```

综合实例设计

程序三(显示12345678)

增加到8个数码管设计

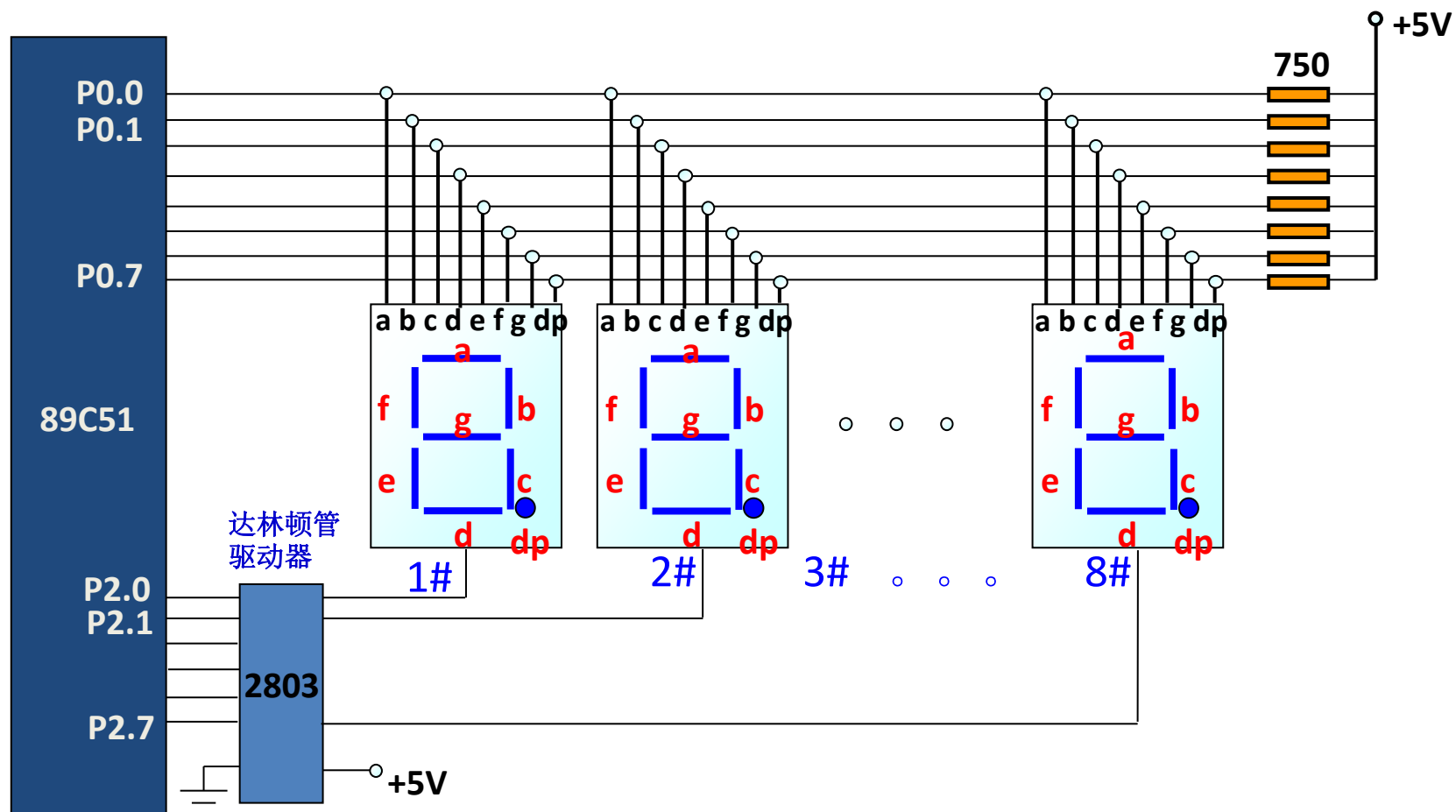


汇编程序综合实例设计

```
ORG    0000H
AJMP   MAIN

ORG    0100H
MAIN:  MOV    SP, #5FH
        MOV    50H, #01H
        MOV    51H, #02H
        MOV    52H, #03H
        MOV    53H, #04H
        MOV    54H, #05H
        MOV    55H, #06H
        MOV    56H, #07H
        MOV    57H, #08H
HERE:  ACALL   DISP
        AJMP   HERE
```

主程序流程

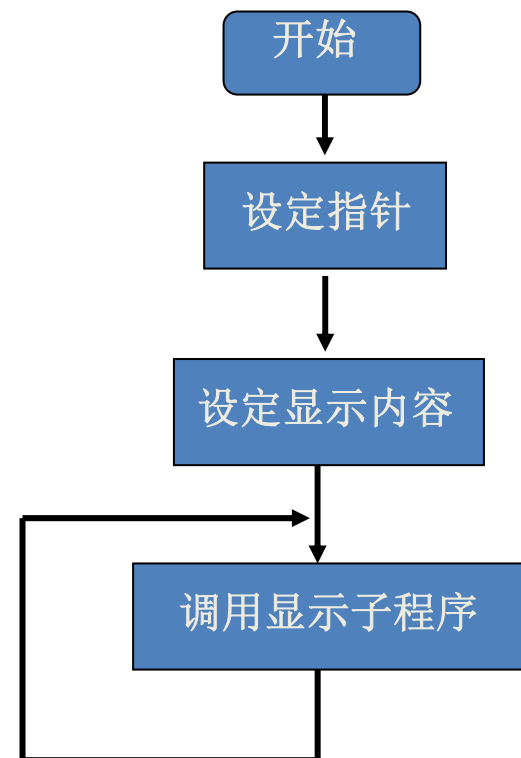

汇编程序综合实例设计


```
DISP:  PUSH  DPH
        PUSH  DPL
        PUSH  PSW
        PUSH  ACC

        SETB  PSW.3           ;第一组通用寄存器

        MOV   R0, #50H
        MOV   30H, #01H

LD0:    MOV   P2, #0C0H        ;清位控
        MOV   DPTR, #TABLE
        MOV   A,  @R0
        MOVC  A,  @A+DPTR     ;查LED显示码
        MOV   P0, A           ;送段码
        MOV   A, 30H
        ORL   P2, A           ;送位控码
```

显示子程序流程

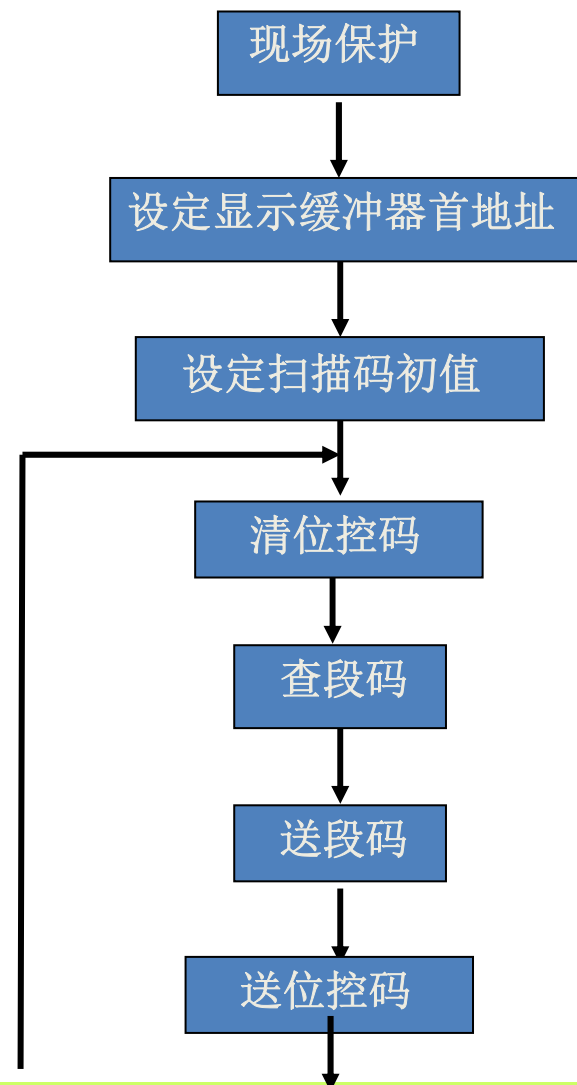


汇编程序综合实例设计

```

ACALL    DELAY
INC      R0
MOV      A, 30H
JB       ACC.7, LD1 ;位控码是否到头
RL       A
MOV      30H, A
AJMP     LD0
LD1:     MOV      P0, #00H    ;清段码
         MOV      P2, #00H    ;清位控
         POP      ACC
         POP      PSW
         POP      DPL
         POP      DPH
         RET

TABLE:   DB  3FH,06H,5BH,4FH,66H ; 0 1 2 3 4
         DB  6DH,7DH,07H,7FH,6FH ; 5 6 7 8 9
         DB  77H,7CH,39H,5EH,79H ; A B C D E
         DB  71H,00H             ; F 灭(空)

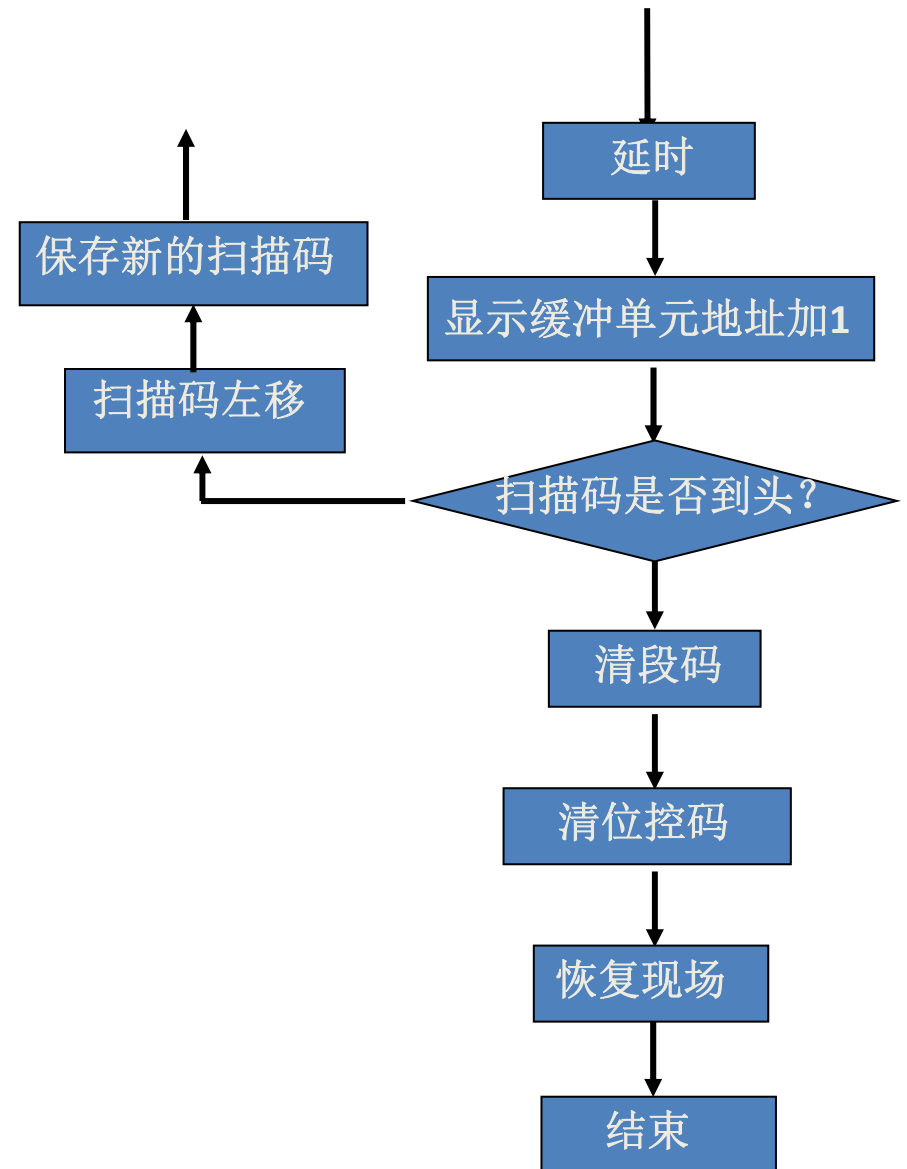DELAY:   MOV      R1, #02H ; 延时约1ms
DEL0:    MOV      R2, #00H
DEL1:    DJNZ     R2, DEL1
         DJNZ     R1, DEL0
         RET
         END      ; 勿忘!!!
    
```




八、实例设计2— 按键与显示

要求:

(1) P0口的2个扩展口作为段控口和位控口，通过使用P2.6和P2.7对SN74HC573芯片的使用。

(2) P3.2 (/INT0)作为按钮输入口构成一个“0#~#7”的8个按钮和8个LED的显示按钮电路，系统复位时，显示“HELLO-51”。


(3) 当按下任意键时，在最右边LED上显示该键号，原显示内容自动左移。

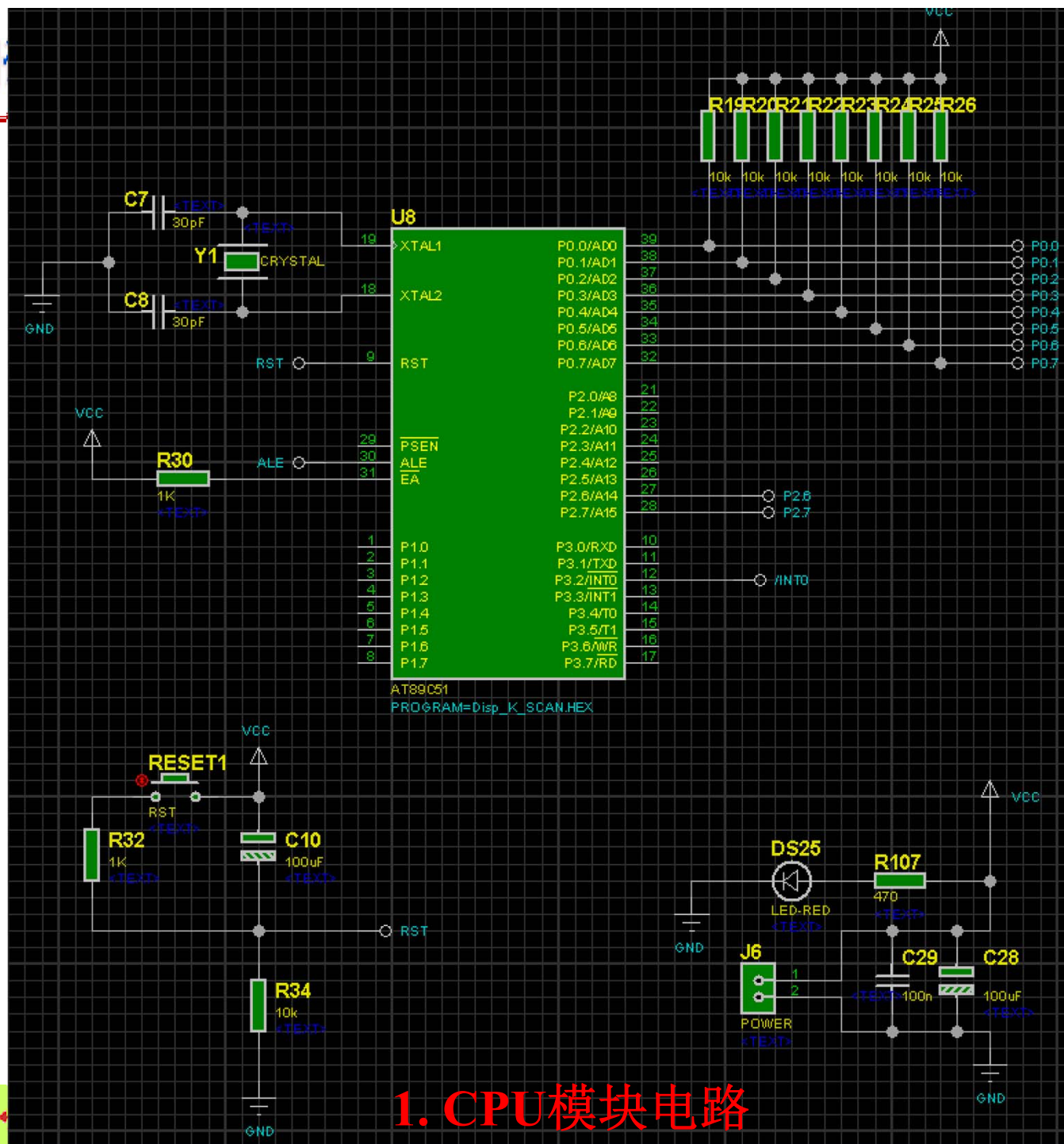

1. CPU模块电路

汇编程序综合实例设计


采用2个4位LED数码管

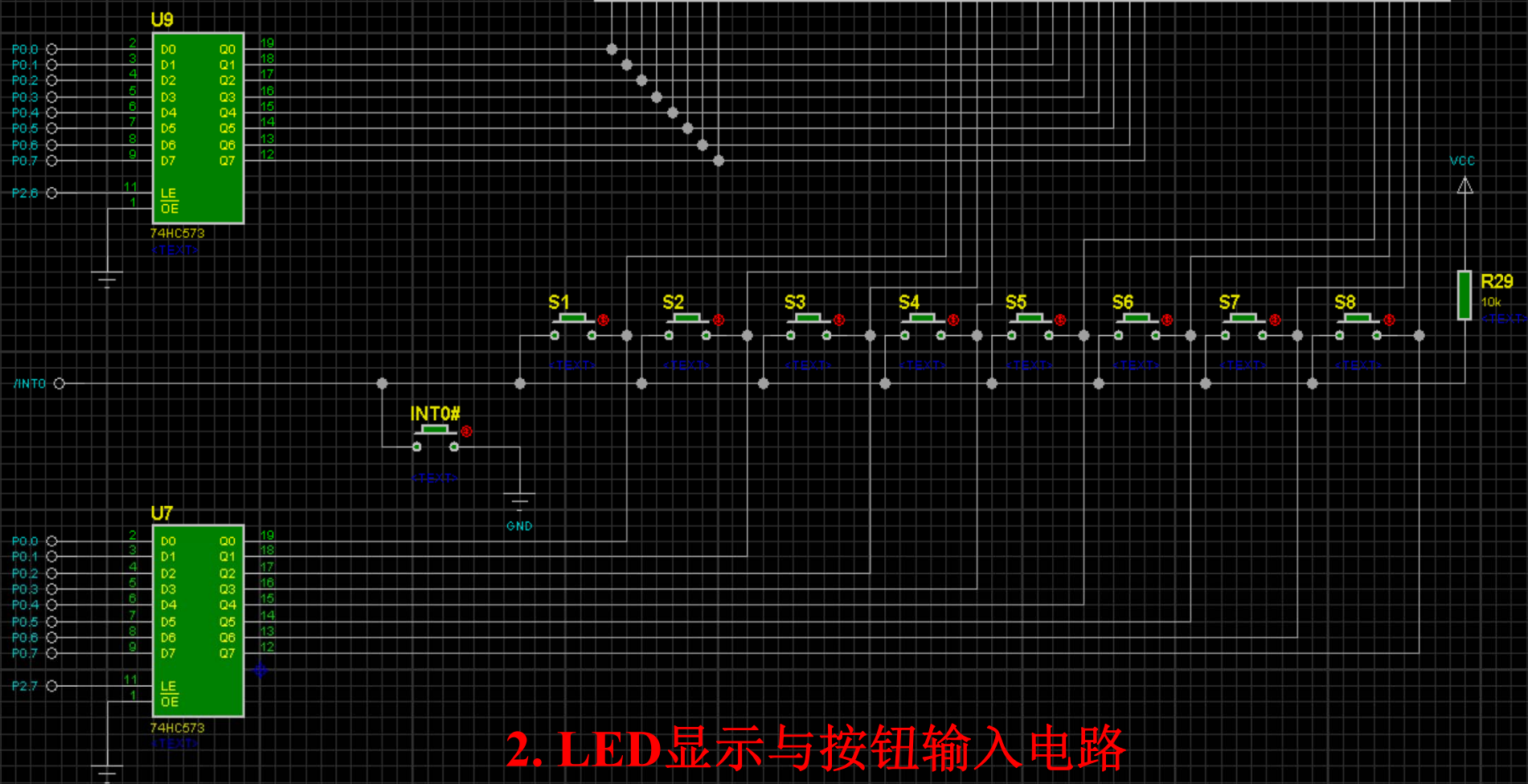

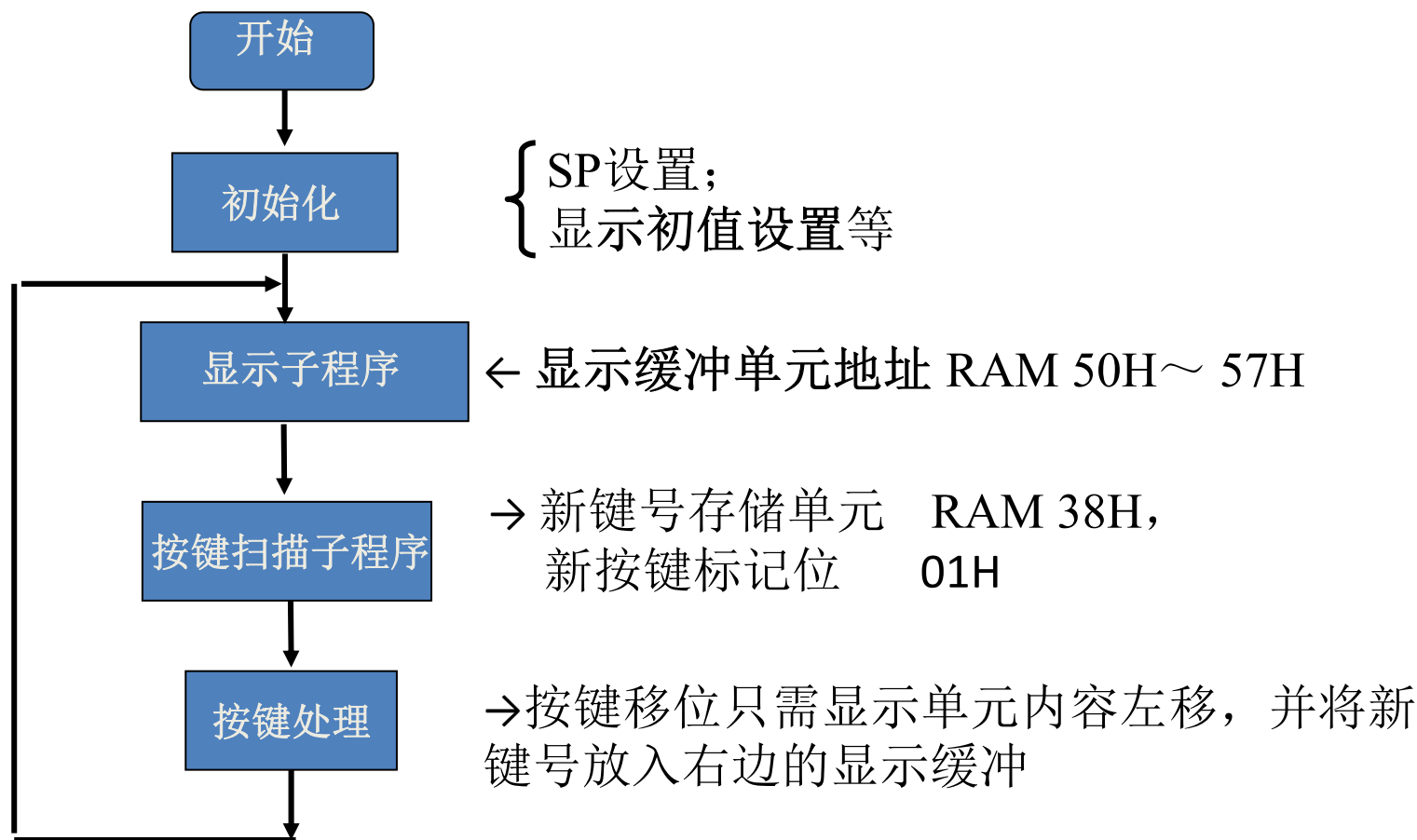2. LED显示与按钮输入电路

汇编程序综合实例设计


要求：P0口的2个扩展口作为段控口和位控口，通过使用P2.6和P2.7对SN74HC573芯片的使能。P3.2（/INT0）作为按钮输入口构成一个“0#~#7”的8个按钮和8个LED的显示按钮电路，系统复位时，显示“HELLO-51”，当按下任意键时，在最右边LED上显示该键号，原显示内容自动左移。



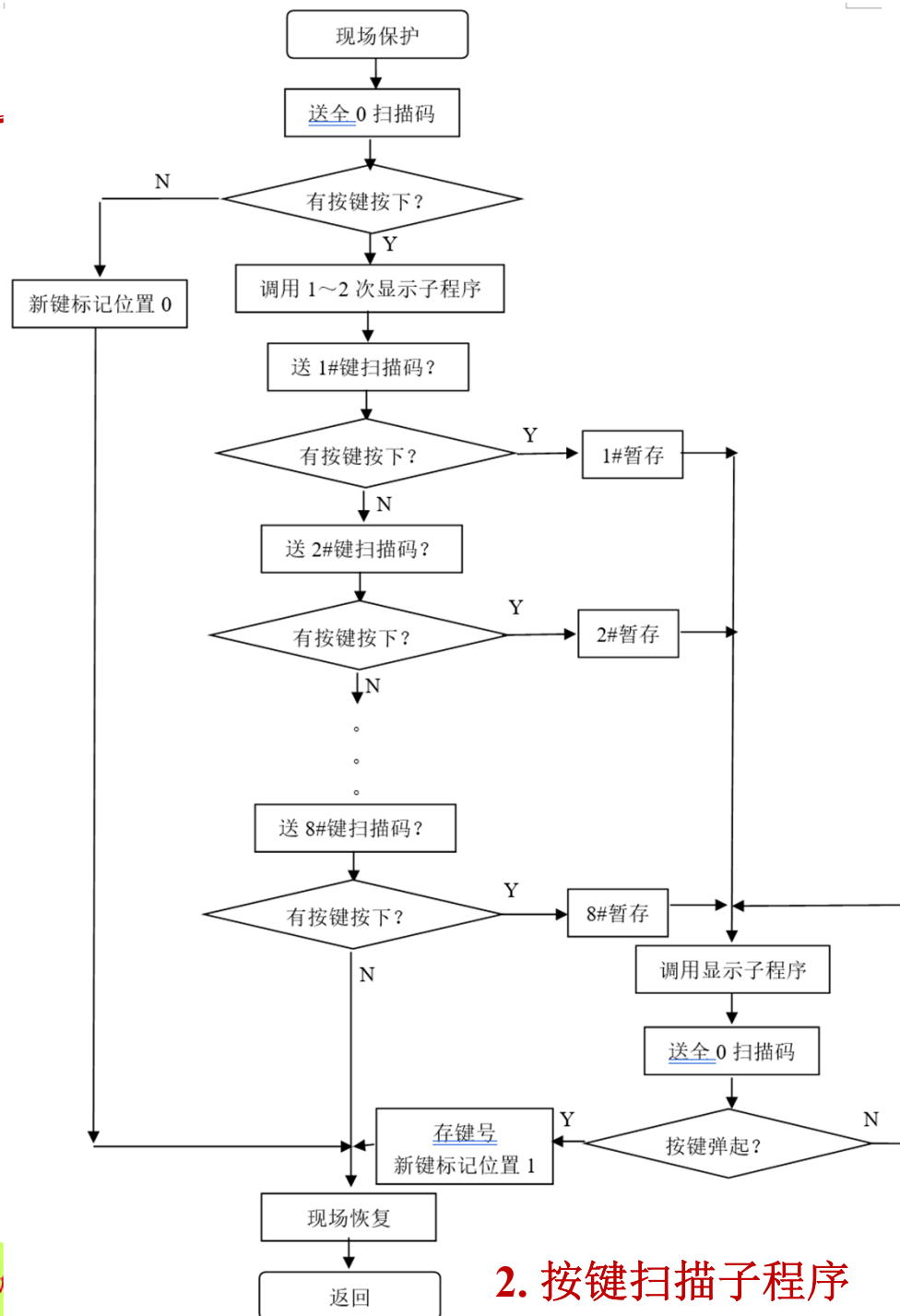1. 主程序流程

汇编程序综合实例设计

要求：P0口的2个扩展口作为段控口和位控口，通过使用P2.6和P2.7对SN74HC573芯片的使能。P3.2（INT0）作为按钮输入口构成一个“0#~#7”的8个按钮和8个LED的显示按钮电路，系统复位时，显示“HELLO-51”，当按下任意键时，在最右边LED上显示该键号，原显示内容自动左移。



汇编程序综合实例设计

; 系统复位时，显示"HELLO-51"，当按下任何时，在最右边LED上显示该键号，原显示内容自动左移
; 显示程序采用子程序结构，使用查表指令; 显示内容放到主程序中，用50H~57H作为显示缓冲单元，
; 由30H放位控码; 新键标记位01H，新键38H，新键暂存37H
; 该程序的关键在于按键处理，处理前先消除新键标记位

;;;;;;;;;

; 主程序

;;;;;;;;;

```
                ORG    0000H
                AJMP   MAIN
                ORG    0100H
MAIN:           MOV    SP, #60H
                MOV    50H, #11H    ;设置了显示缓冲单元50H~57H
                MOV    51H, #0EH    ;显示"HELLO-51"
                MOV    52H, #12H
                MOV    53H, #12H
                MOV    54H, #00H
                MOV    55H, #13H
                MOV    56H, #05H
                MOV    57H, #01H
                CLR     P2.6
                CLR     P2.7
                CLR     01H          ;清新按钮标记位
HERE:           ACALL  DISP
                ACALL  KEYSKAN
                ACALL  KEYPRO
                AJMP   HERE
```

汇编程序综合实例设计

;;;;;;;;;;

; 显示子程序

;;;;;;;;;;

DISP: PUSH DPH

PUSH DPL

PUSH PSW

PUSH ACC

MOV R0, #50H ;显示缓冲单元首地址

MOV 30H, #0FEH ;位控码

LD0: MOV P0, #0FFH ;清位控口,修改

SETB P2.7

NOP

CLR P2.7

MOV DPTR, #TABLE ;查段码

MOV A, @R0

MOVC A, @A+DPTR

MOV P0, A ;送段码

SETB P2.6

NOP

CLR P2.6

MOV A, 30H

MOV P0, A ;送位控码

SETB P2.7

NOP

CLR P2.7

ACALL **DELAY**

INC R0

MOV A, 30H

JNB ACC.7, LD1

RL A

MOV 30H, A

AJMP LD0

LD1: MOV P0, #00H ;清段控口,修改

SETB P2.6

NOP

CLR P2.6

MOV P0, #0FFH ;清位控口,修改

SETB P2.7

NOP

CLR P2.7

POP ACC

POP PSW

POP DPL

POP DPH

RET

TABLE: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H ; 0 1 2 3 4

DB 6DH,7DH,07H,7FH,6FH ; 5 6 7 8 9

DB 77H,7CH,39H,5EH,79H ; A B C D E

DB 71H,00H,76H,38H,40H ; F 灭 H L -

汇编程序综合实例设计

; 键盘扫描子程序

```
KEYSCAN: PUSH DPH
          PUSH DPL
          PUSH PSW
          PUSH ACC
          MOV P0, #00H ;送全0码, 检查是否有按钮按下
          SETB P2.7
          NOP
          CLR P2.7
          JNB P3.2, ONE
          CLR 01H
KEY_END: POP ACC
          POP PSW
          POP DPL
          POP DPH
          RET
ONE:      ACALL DISP ;调用现实延时, 消抖
          MOV P0, #0FEH ;送01#键扫描码
          SETB P2.7
          NOP
          CLR P2.7
          JB P3.2, TWO
          MOV 37H, #01H
          AJMP KEY_D
TWO:     MOV P0, #0FDH ;送02#键扫描码
          SETB P2.7
          NOP
          CLR P2.7
          JB P3.2, THREE
          MOV 37H, #02H
          AJMP KEY_D
```

```
THREE: MOV P0, #0FBH ;送03#键扫描码
        SETB P2.7
        NOP
        CLR P2.7
        JB P3.2, FOUR
        MOV 37H, #03H
        AJMP KEY_D
FOUR:   MOV P0, #0F7H ;送04#键扫描码
        SETB P2.7
        NOP
        CLR P2.7
        JB P3.2, FIVE
        MOV 37H, #04H
        AJMP KEY_D
FIVE:   MOV P0, #0EFH ;送05#键扫描码
        SETB P2.7
        NOP
        CLR P2.7
        JB P3.2, SIX
        MOV 37H, #05H
        AJMP KEY_D
SIX:    MOV P0, #0DFH ;送06#键扫描码
        SETB P2.7
        NOP
        CLR P2.7
        JB P3.2, SEVEN
        MOV 37H, #06H
        AJMP KEY_D
```

汇编程序综合实例设计

; 键盘扫描子程序(续)

```
SEVEN:  MOV  P0, #0BFH      ;送07#键扫描码
         SETB  P2.7
         NOP
         CLR   P2.7
         JB    P3.2, EIGHT
         MOV   37H, #07H
         AJMP  KEY_D
EIGHT:   MOV  P0, #7FH      ;送08#键扫描码
         SETB  P2.7
         NOP
         CLR   P2.7
         JB    P3.2, KEY_E
         MOV   37H, #08H

KEY_D:   ACALL DISP
         MOV   P0, #00H      ;送全0码, 检查是否有按钮按下
         SETB  P2.7
         NOP
         CLR   P2.7
         JNB   P3.2, KEY_D   ;是否弹开
         MOV   A, 37H
         MOV   38H, 37H
         SETB  01H          ;设定新键标记
         AJMP  KEY_END
KEY_E:   CLR   01H
         AJMP  KEY_END
```

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

; 按键处理子程序

; 处理前先消除新键标记位

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

KEYPRO: JNB 01H, PROEND

CLR 01H ;移位处理

MOV 50H, 51H

MOV 51H, 52H

MOV 52H, 53H

MOV 53H, 54H

MOV 54H, 55H

MOV 55H, 56H

MOV 56H, 57H

MOV 57H, 38H

PROEND: RET

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

; 延时子程序(约1ms)

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

DELAY: MOV R1, #02H

DEL0: MOV R2, #00H

DEL1: DJNZ R2, DEL1

DJNZ R1, DEL0

RET

END ; 结束整个源程序



课后思考

仍然针对该键盘与显示综合设计：**P0口的2个扩展口**作为段控口和位控口，通过使用**P2.6和P2.7**对**SN74HC573**芯片的使能。**P3.2 (/INT0)**作为按钮输入口构成一个“**0#~#7**”的8个按钮和8个**LED**的显示按钮电路，系统复位时，显示“**HELLO-51**”，当按下任意键时，在最右边**LED**上显示该键号，原显示内容自动左移。

如果采用基于总线的控制方式，该如何进行硬件设计和软件编程呢？

THE END

THANK YOU