



微机原理与接口技术

§7 微控制器IO扩展

主讲人：余青山

Homepage: <https://faculty.hdu.edu.cn/zdhxy/sqs/main.htm>

Email: qsshe@hdu.edu.cn

Mob: 13758167196

Office: 第二教研楼南楼308室


2024年11月14日

1. I/O扩展概述
2. 扩展相关技术
3. I/O控制方式
4. I/O简单扩展
5. I/O扩展实例

基本概念

CPU的外部设备种类繁多，在**电平，功率，速度，信息形式**上与CPU有很大的差别。两者不能简单的连接。需要通过**输入输出(I/O)接口**传递信息。

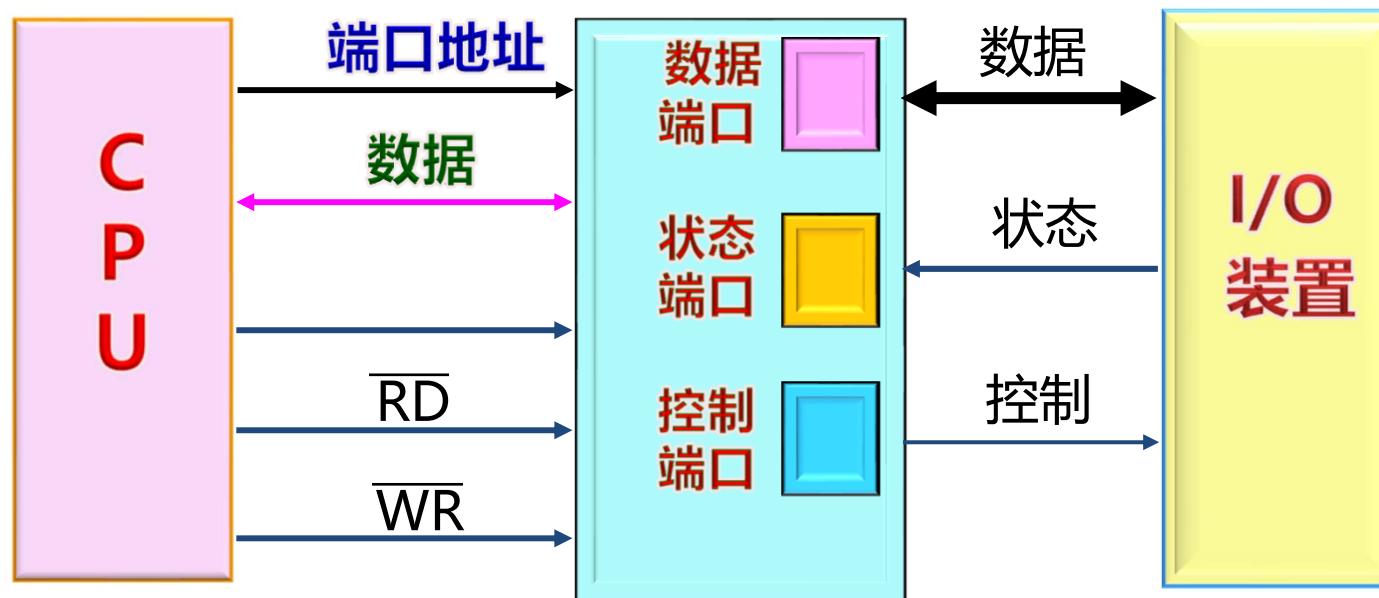I/O接口作为CPU与外设间的桥梁，完成CPU与外设的信息交换。信息可以分为**状态、数据和控制**信息。



CPU与外部设备交换信息的过程：在控制信号的作用下通过数据总线来完成的。外部设备种类繁多，它们对所传输的信息的要求也各不相同，计算机和外设之间的信息交换存在如下问题：

1. 微控制器本身接口功能有限


2. 微控制器控制应用中的复杂接口，并体现在以下几个方面：

(1) 速度差异大

(2) 设备种类繁多

(3) 数据信号形式多种多样

- 信号电平不匹配
- 信号格式不匹配
- 时序不匹配

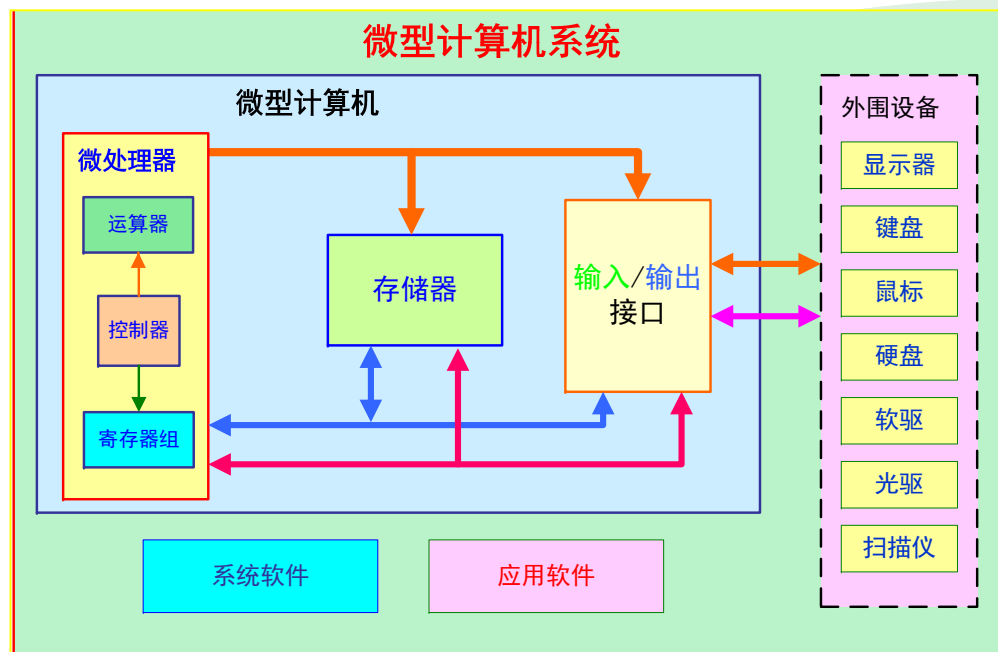

1) 增加I/O引脚数量

MCS-51单片机的只有4个I/O口，并要用于扩展的数据和地址和第2功能，引脚不够。

2) 速度协调

单片机的速度很高，外设的速度低，并且不同的外设速度差异甚大。

3) 数据输出锁存

单片机的速度很高，数据在总线上时间很短，以至于外设来不及接收，信号就要消失，为此输出数据需要将数据先锁存起来

4) 数据总线隔离

数据总线上连接多个数据源（输入设备）和多个负载（输出设备）。但同一时刻只能有一个原或负载与单片机之间进行数据传送，而其它不参与的设备在电性能上与总线隔开，这就是**总线隔离功能**。

为了实现总线隔离，接口电路需要提供三态缓冲电路，所谓的三态：**低电平、高电平和高阻状态**。

5) 数据转换

外部设备种类繁多，不同设备之间的性能差异很大，**信号形式**也多种多样。有**电压、电流、数字和模拟**的，而单片机只有数字信号，如果外部设备需要的不是数字信号，就需要模数/转换或数/模转换电路。

6) 增强驱动能力

通过接口电路可以为输出数据提供足够的驱动能力

1. I/O扩展概述
- 2. 扩展相关技术**
3. I/O控制方式
4. I/O简单扩展
5. I/O扩展实例

接口是指计算机与设备之间在数据传送方面的联系电路，负责两种之间的联系。

接口电路通常包括：

- **数据寄存器**：保存输入/输出数据
- **状态寄存器**：保存外界的状态信息
- **命令寄存器**：保存来自微控制器的控制命令等

把接口电路中这些可编址、并能进行读或写操作的寄存器称之为端口 (Port) , 或简称口。


一个接口电路中可能包括有多个口, 例如数据口、状态口和命令口等, 因此一个接口电路就对应 (或包含) 着多个口地址。但是, 不是每个接口电路都具备上述功能。

微控制器的I/O操作中，输入/输出的数据都要通过系统的数据总线进行传送，为了正确地进行数据的I/O传送，就必须解决数据总线的隔离问题。

总线隔离：数据传输设备在需要的时候能与数据总线接通，而在不需要的时候又能同数据总线**隔开**。

对于**输出设备**的接口电路，要**提供锁存器**，当允许接收输出数据时**开锁**打开，当不允许接收输出数据时**开锁**关闭。

而对于**输入设备**的接口电路，要使用**三态缓冲电路**。

 

三态缓冲控制逻辑

三态控制信号	工作状态	数据输入	输出端状态
1	高阻抗	0	高阻抗
		1	高阻抗
0	驱动	0	0
		1	1

下列功能中不是由I/O接口实现的是（）

- ☐ A 速度协调
- ☐ B 数据缓冲和锁存
- ☐ C 信号（数据）转换
- ☒ D 数据暂存

提交

接口电路通常包括如此哪些端口？

☐ A 地址端口

☒ B 数据端口

☒ C 控制端口

☒ D 状态端口

提交

在计算机中，凡需进行读写操作的设备都存在着**编址**的问题。
具体说在微控制器中有**两个需要编址的子系统**，**一个是存储器**，
另一个就是接口电路。

存储器是对存储单元进行编址，而接口电路则是对其中的**寄存器（口）**进行编址。

对端口编址是为I/O操作而进行的，因此也称为**I/O编址**。常用的I/O编址共有两种方式：**独立编址方式**和**统一编址方式**。

1) 独立编址方式

把I/O和存储器**分开进行编址**，亦即各编各的地址，这样在一个微控制器系统中就形成了两个独立的地址空间：**存储器地址空间**和**I/O地址空间**，

从而使存储器读写操作和I/O操作是针对两个不同存储空间的数据操作



在独立编址方式的计算机指令系统中，除存储器读写指令之外，还有专门的I/O指令以进行数据输入/输出操作。此外，在硬件方面还需要定义一些专用信号，以便对存储器访问和I/O操作进行硬件控制。


例如，8086CPU就有专门的输入和输出指令（IN指令和OUT指令）

独立编址的优点：I/O地址空间和存储器地址空间相互独立，界限分明。但为此却要在计算机中专门设置一套I/O指令和控制信号，从而增加了系统的开销。

 2) 统一编址方式

指I/O和存储器的统一，在这种编址方式中，把I/O接口中的寄存器（口）与存储器中的存储单元**同等对待，统一进行编址**。

为此也把这种编址称之为**存储器映像编址方式**。采用这种编址方式的计算机只有一个统一的地址空间，该地址空间既供存储器编址使用，也供I/O编址使用



MCS-51微控制器使用统一编址方式，因此接口电路中的I/O地址与存储单元的地址长度相同。

统一编址方式的**优点**是不需要专门的I/O指令，而直接使用存储器指令进行I/O操作，**不但简单、方便、功能强，而且I/O地址范围大**。但这种编址方式，16位的口地址太长，**会使地址译码变得复杂**。此外，存储器指令比起专用的I/O指令来，**指令长且执行速度慢**。

1. I/O扩展概述
2. 扩展相关技术
- 3. I/O控制方式**
4. I/O简单扩展
5. I/O扩展实例

CPU与外设间的数据传送方式

在微型机系统中，可采用的**输入输出方式**主要有：

□ 程序控制方式

- 无条件传送方式
- 条件传送方式（查询式传送方式）

□ 中断方式

□ 直接存储器存取(Direct Memory Access, DMA)方式

前两种方式主要由**软件**实现，DMA方式主要由**硬件**实现。


无条件传送方式也称为**同步程序传送**。只有那些能一直为数据I/O传送作好准备的设备，才能使用无条件传送方式。

因为在进行I/O操作时，**不需要测试设备的状态**，可以根据需要随时进行数据传送操作。


7.3.1 无条件传送方式

§ 7.3 I/O控制方式

(a) 无条件输入传送

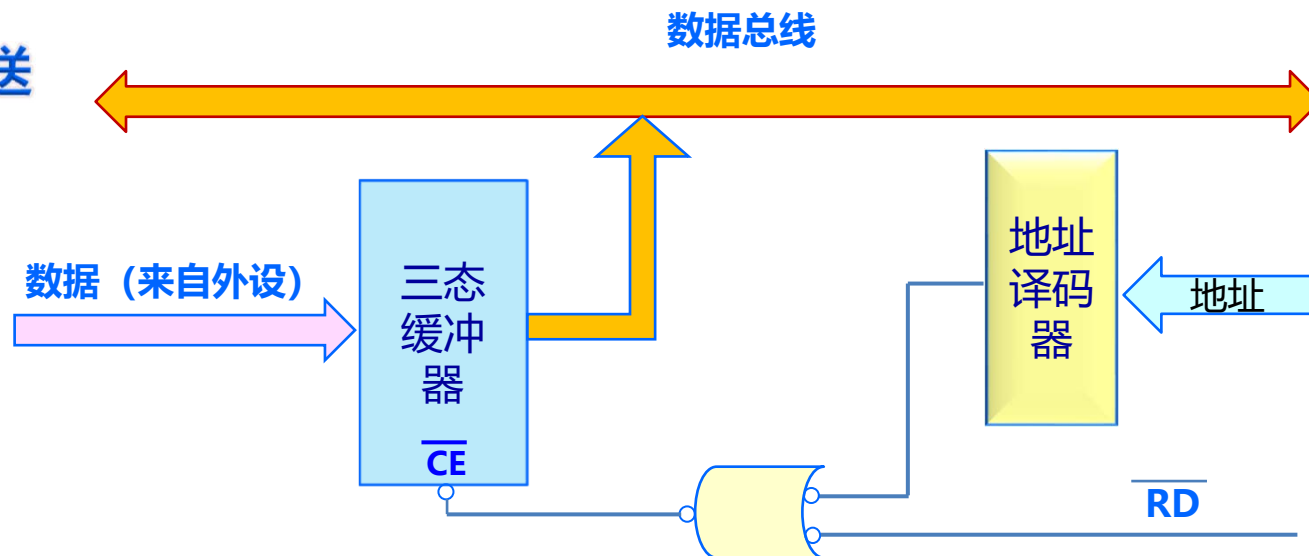

(b) 无条件输出传送

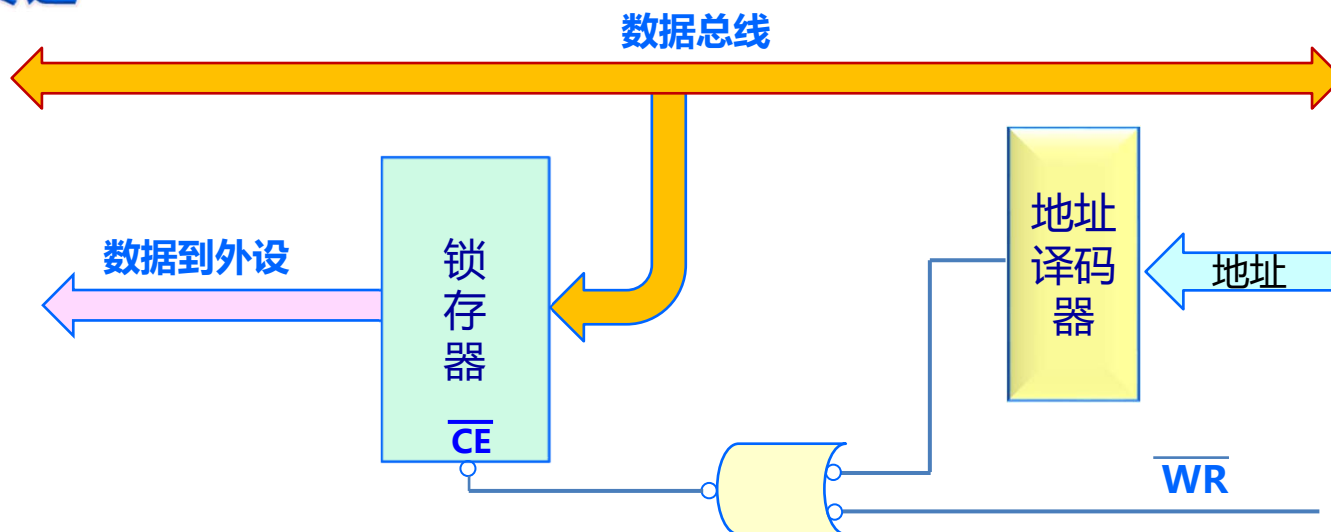

无条件传送适用于以下两类设备的数据输入/输出：


- 具有**常驻的或变化缓慢的数据信号的设备**。例如：**机械开关、指示灯、发光二极管、数码管**等。可以认为它们**随时**为数据输入/输出处于“准备好”状态。
- **工作速度非常快**，足以和微控制器同步工作的设备。例如数/模转换器（**DAC**），由于它是并行工作的，速度很快，因此微控制器可以随时向其传送数据，进行数/模转换。

7.3.2 程序查询方式


§ 7.3 I/O控制方式

只有在确认设备已“准备好”的情况下，MCU才能执行数据输入/输出操作。

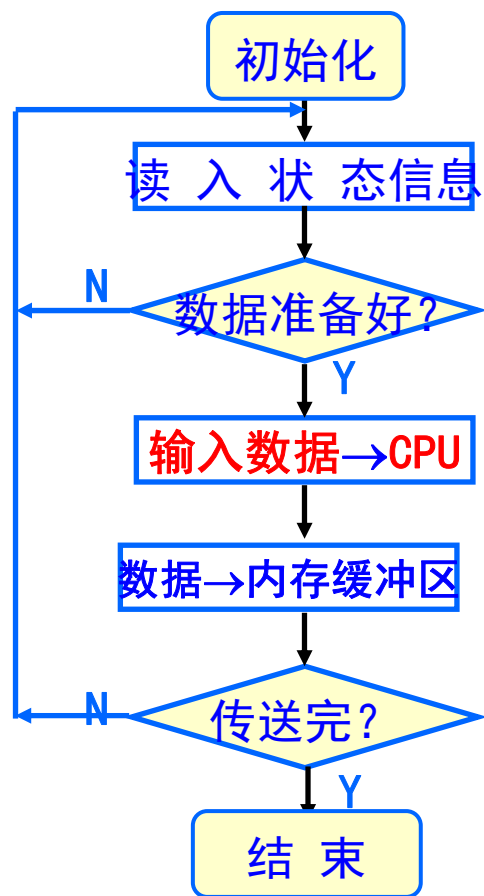需要由接口电路提供设备状态，并以软件方法进行状态测试(软硬件方法结合的数据传送方式)。




查询式输入流程

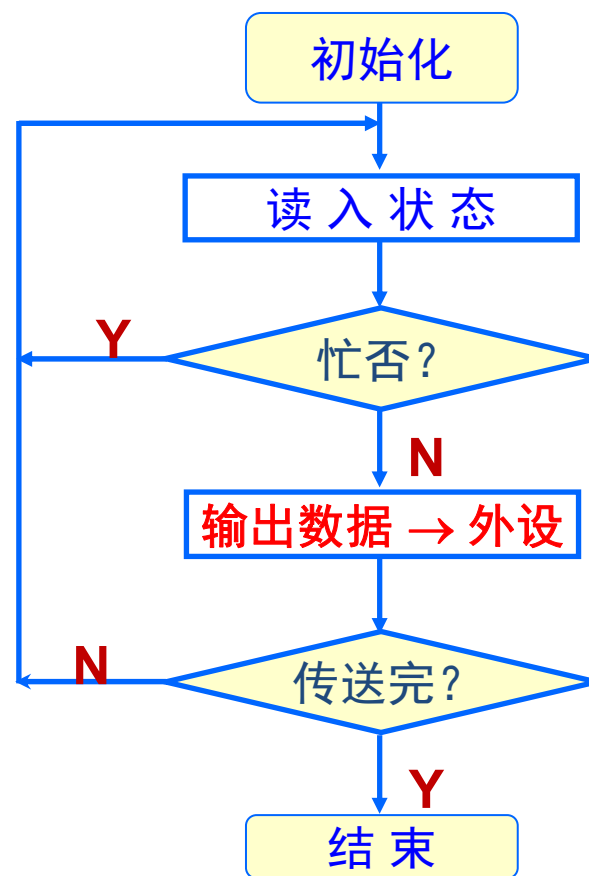

查询式输出流程

程序查询方式，电路简单，查询软件也不复杂，而且通用性强，因此适用于各种设备的数据输入/输出传送。但是查询过程对微控制器来说毕竟是一个无用的开销，因此**查询方式只能适用于单道作业、规模比较小的微控制器系统**。

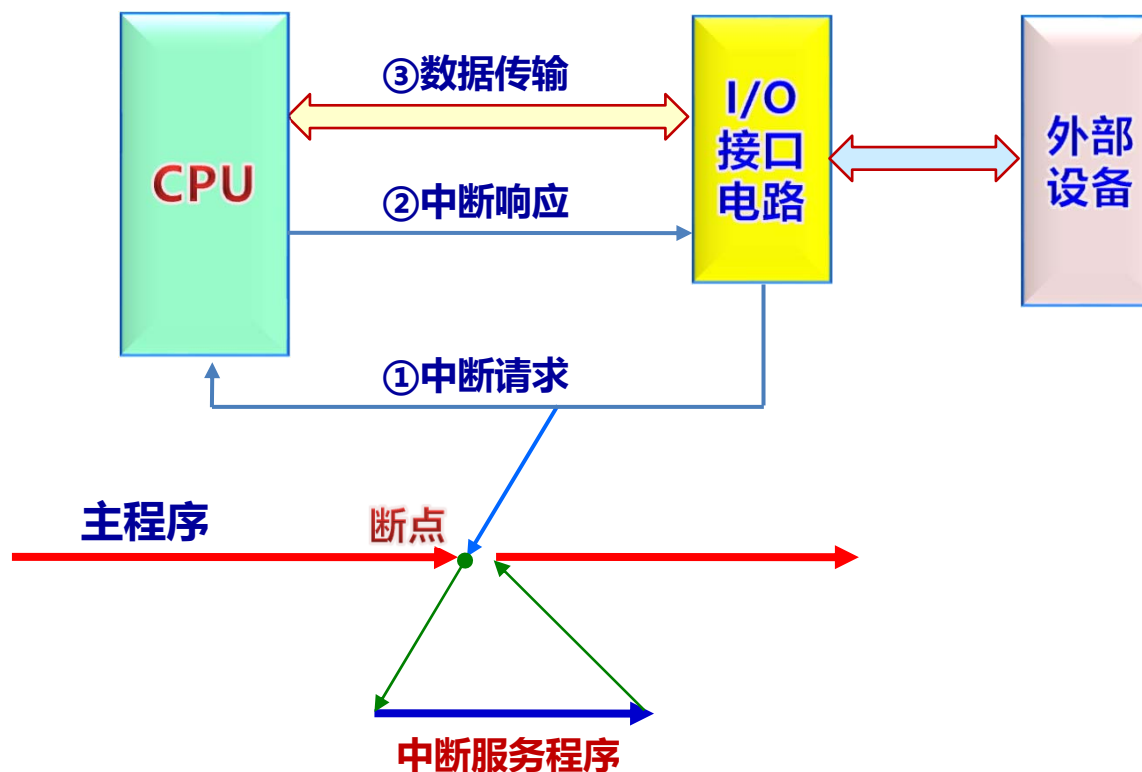中断方式又称**程序中断方式**，它与查询方式的主要区别在于**如何知道设备是否为数据传送作好了准备**，查询方式是微控制器的**主动形式**，而中断方式则是**被动形式**。微控制器等待通知（中断请求）。



中断这种**并行工作**方式大大提高了微控制器系统的效率，所以在微控制器中被广泛采用。但中断请求是一种随机事件，为实现程序中断，对微控制器系统的硬件和软件都有较高的要求。

此外，由于在中断处理时常需现场保护和现场恢复，这对微控制器应用来说仍是一项较大的**无用开销**。

在MCS-51微控制器系统中，采用的统一编址方式

☒ A 对

☐ B 错

提交

数据输入/输出控制方式中，效率较高的是

- ☐ A 无条件传送
- ☐ B 有条件传送
- ☐ C 查询
- ☒ D 中断

提交

1. I/O扩展概述
2. 扩展相关技术
3. I/O控制方式
- 4. I/O简单扩展**
5. I/O扩展实例

扩展常用三种方法:

- 1、利用TTL、CMOS集成电路来扩展
- 2、利用单片机串口扩展
- 3、利用可编程并行接口芯片来扩展


这里主要介绍，**简单 I/O扩展**，即利用TTL、CMOS集成电路中的锁存器或三态门芯片来扩展

7.4.1 IO简单扩展方法

§ 7.4 I/O简单扩展

74LS573锁存器

D0	Q0
D1	Q1
D2	Q2
D3	Q3
D4	Q4
D5	Q5
D6	Q6
D7	Q7
LE (STB)	
/OE	

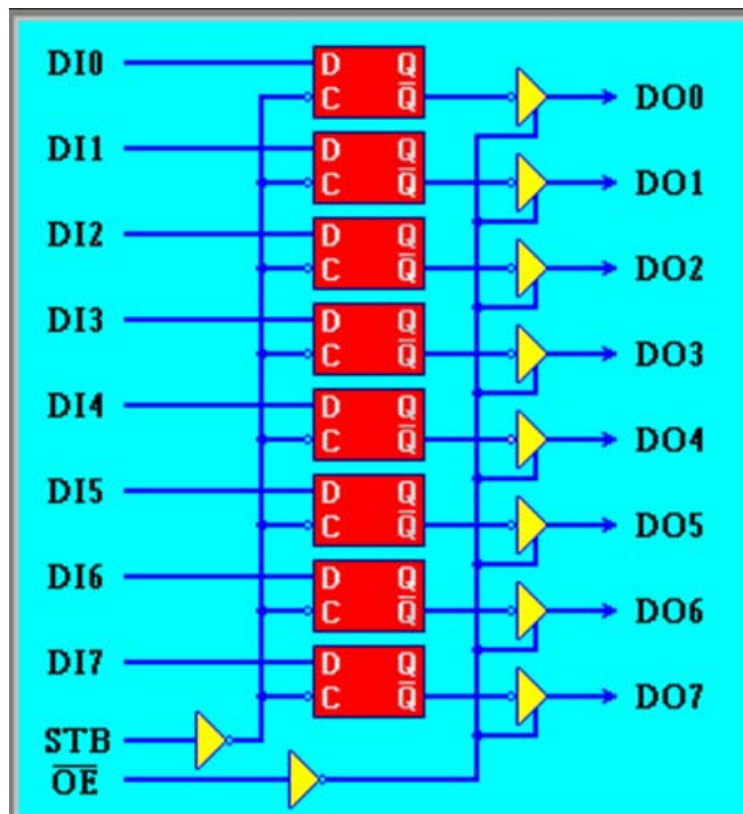

STB="1", Q随D变, $\begin{cases} D=1 & Q=1 \\ D=0 & Q=0 \end{cases}$

STB产生 \downarrow , Q信息被锁存。

STB="0", D端变化, Q不变。



\overline{OE} ="0", \overline{Q} 经反相后传送到DO端, 相当于Q信息 \Rightarrow DO端,
 \overline{OE} 接地时, 三态门一直开启。
 \overline{OE} ="1", 三态门关闭, Q端
信息不能输出到DO端。

74LS573 既可以作为数据输出锁存, 也可以作为数据输入缓冲器使用。
只是两种使用过场合接线方法有所不同。


7.4.1 IO简单扩展方法

§ 7.4 I/O简单扩展

缓冲器74LS244芯片 (8路数据缓冲器)

 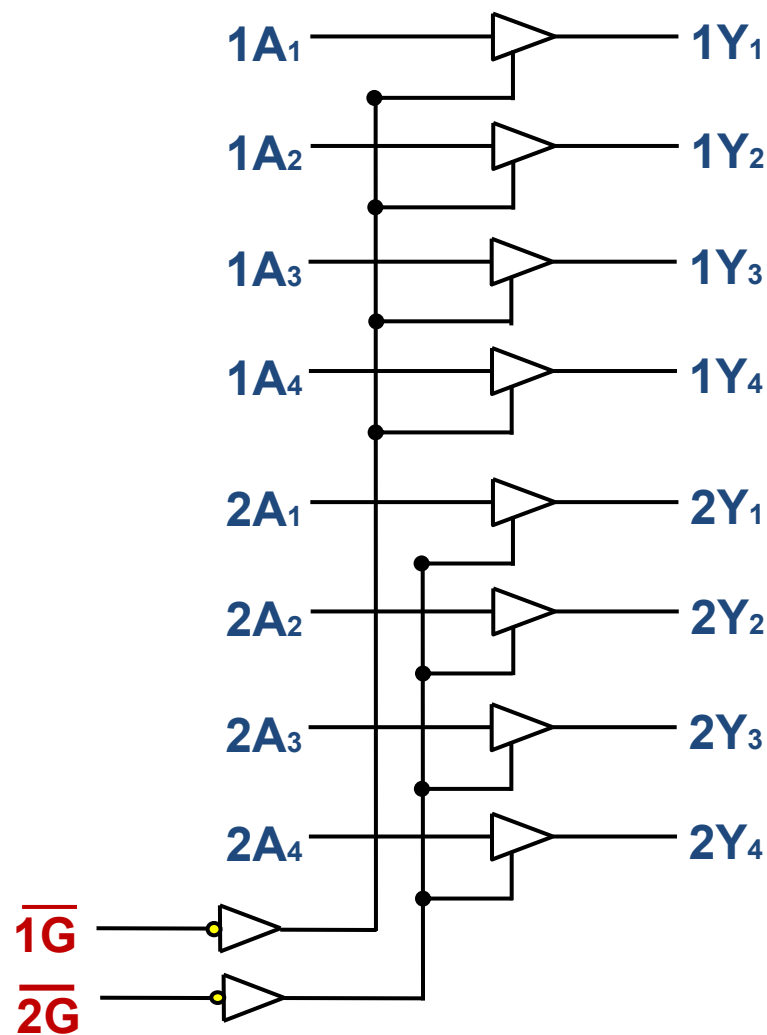

1) 输入接口直接控制法

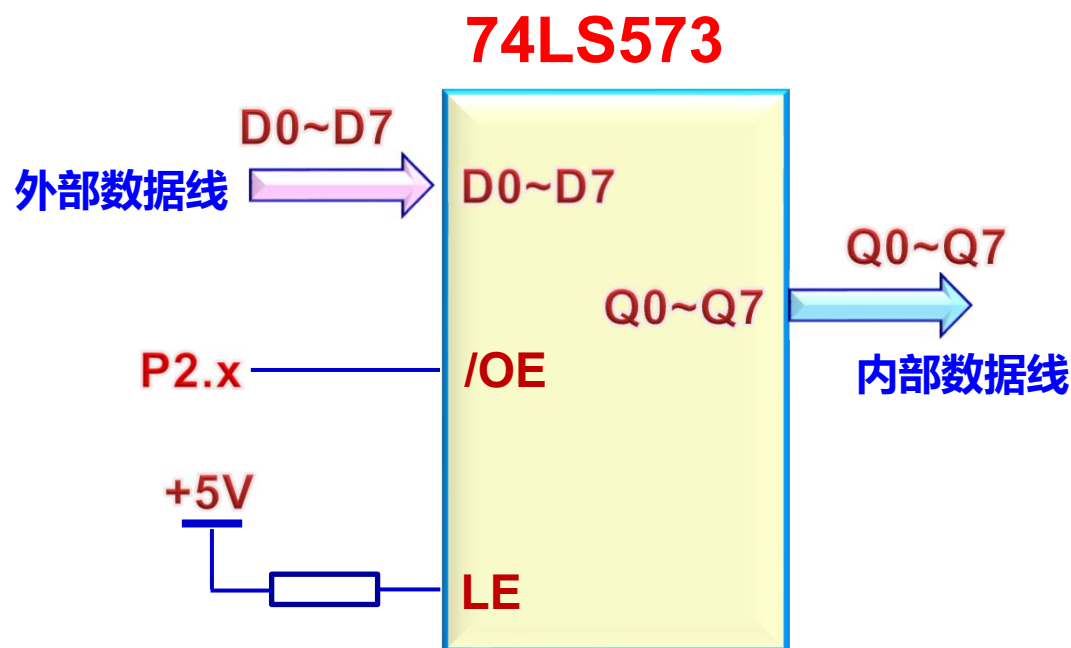

74LS573作为输入缓冲器的I/O口直接控制方法

74LS573作为数据输入缓冲器时

- 锁存器使能端 **LE** 直接 +5V，这样就可以确保内部触发器与外部数据保持随动变化
- 三态输出使能端 **/OE** 接控制线进行操作，需要时才打开。

例如：控制脚为P2.7，则：


CLR p2.7 ;低电平时有效时，外部数据输入到内部数据线上

2) 输入接口总线控制法

三态输出使能端 **/OE** 由微控制器P2口高位引脚与读引脚 **/RD** 联合实现控制。

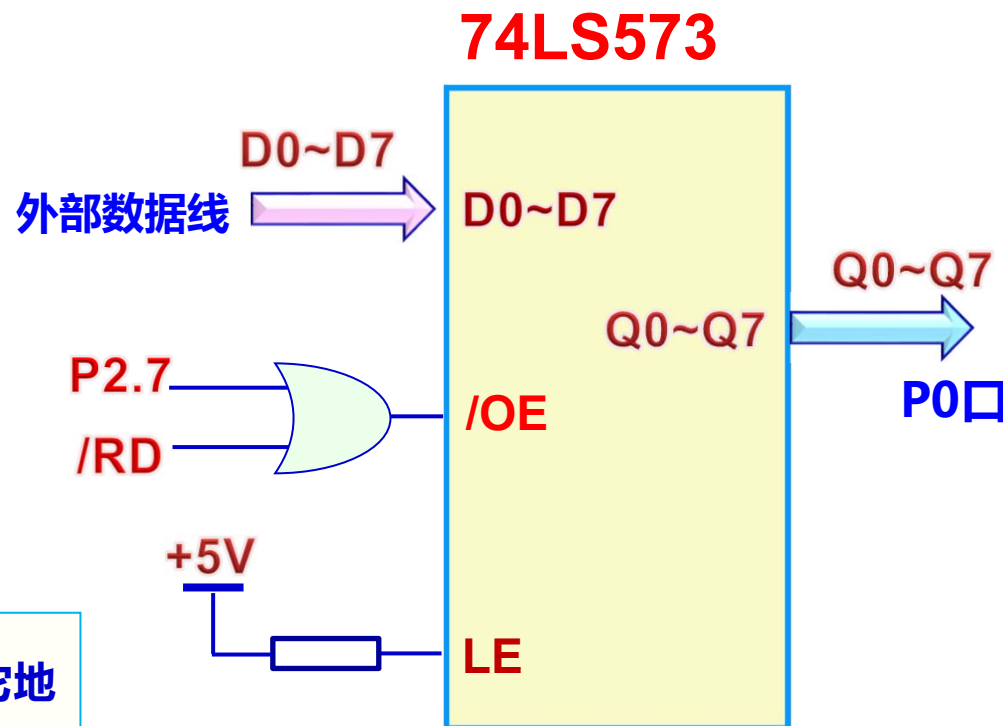例如：控制脚为P2.7，则通常需要如下指令：


```
MOV  DPTR, #7FFFH ;假定其它地址线为“1”  
MOVX A, @DPTR
```




74LS573作为输入缓冲器的I/O口总线控制方法

该操作方法实际上就是利用P2口构成的I/O端口地址（统一编址方式线选法），并利用MOVX A, @DPTR 外部RAM 寻址方法直接从端口上读入数据。

74LS244也可以作为I/O端口输入扩展

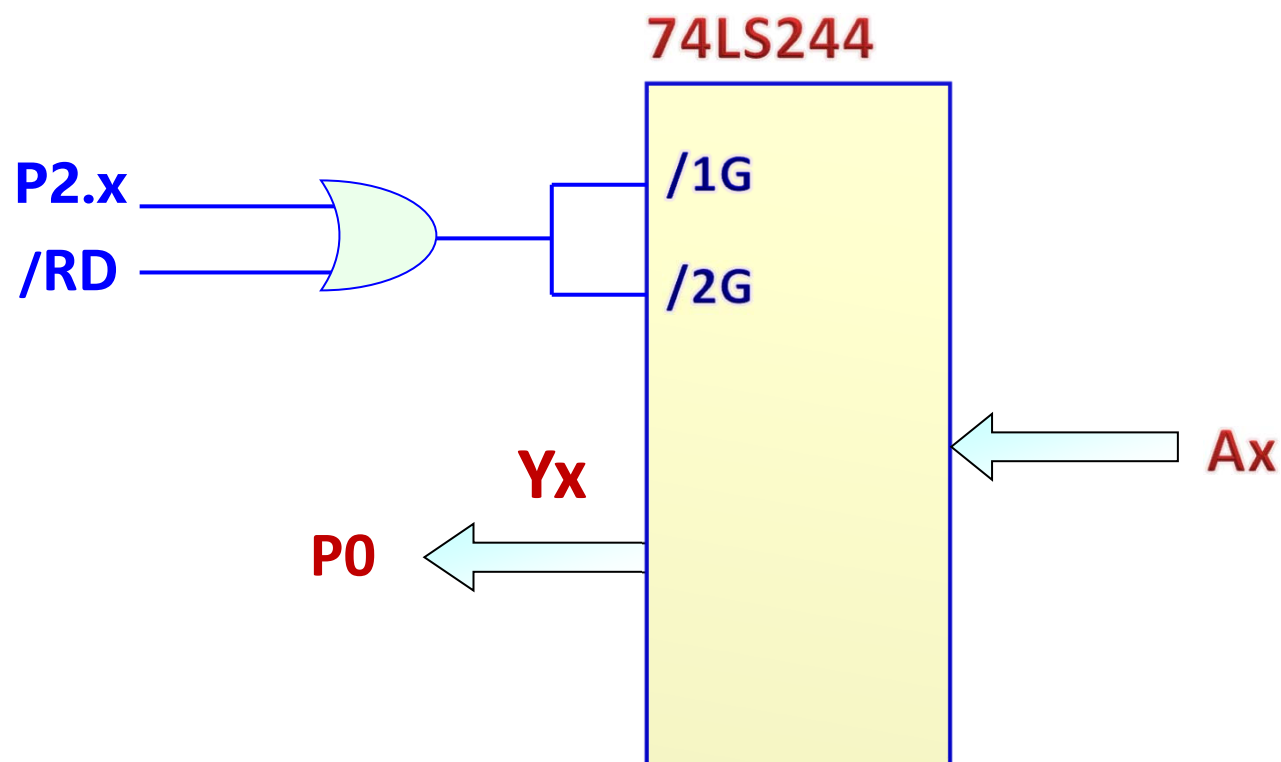

1) 输出接口直接控制法

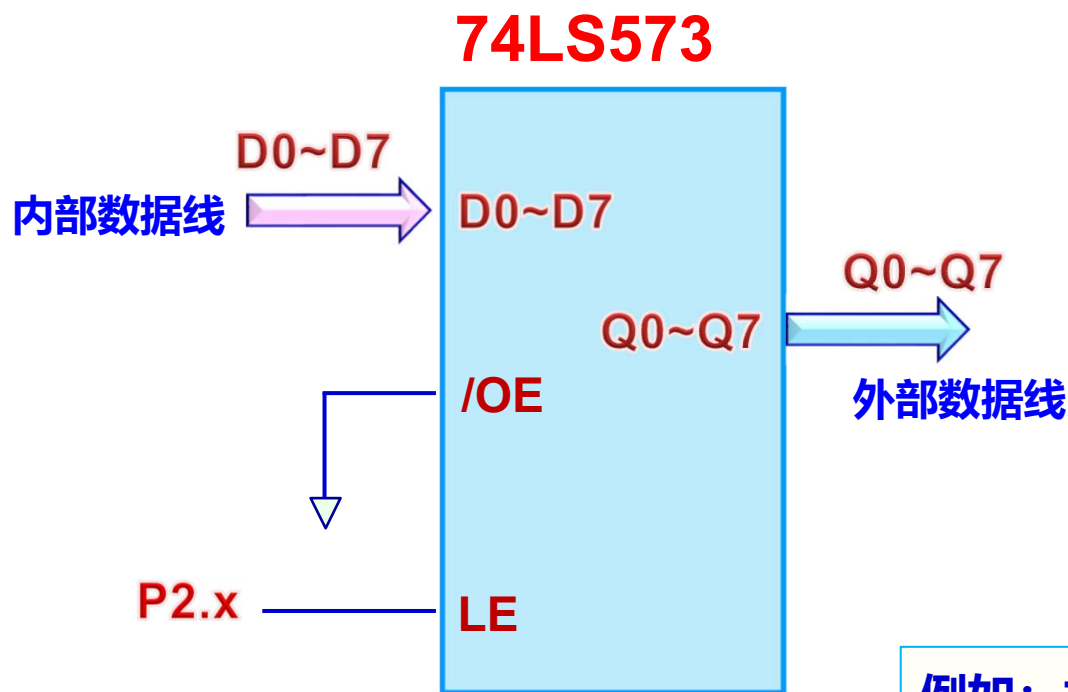

74LS573作为输出锁存器的I/O口直接控制方法

74LS573作为**数据输出锁存**时

- 三态输出使能端/OE直接接地，确保锁存器一直保持输出状态。
- 三态锁存端LE由某个引脚P2.x进行控制。

例如：控制脚为P2.7，则需要命令：

SETB p2.7 ;高电平时有效时，外部数据输入到内部数据线上

需要注意：

采用上述I/O直接控制时，在P口控制LE引脚时需要一个脉冲信号。

例如：控制脚为**P2.7**，而由**P1口作为内部输入**，则通常需要**如下指令：**

```
MOV P1, A
```

```
SETB P2.7
```

```
NOP
```


```
CLR P2.7
```

2) 输出接口总线控制法

- 三态输出使能端/**OE**直接接地
- 锁存器**LE**由微控制器**P2**高位引脚与写控制引脚/**WR**联合实现控制。
- 例如：控制脚为**P2.7**，则通常需要如下指令：

```
MOV  DPTR, #7FFFH ;假定其它地址线为“1”  
MOVX @DPTR, A
```

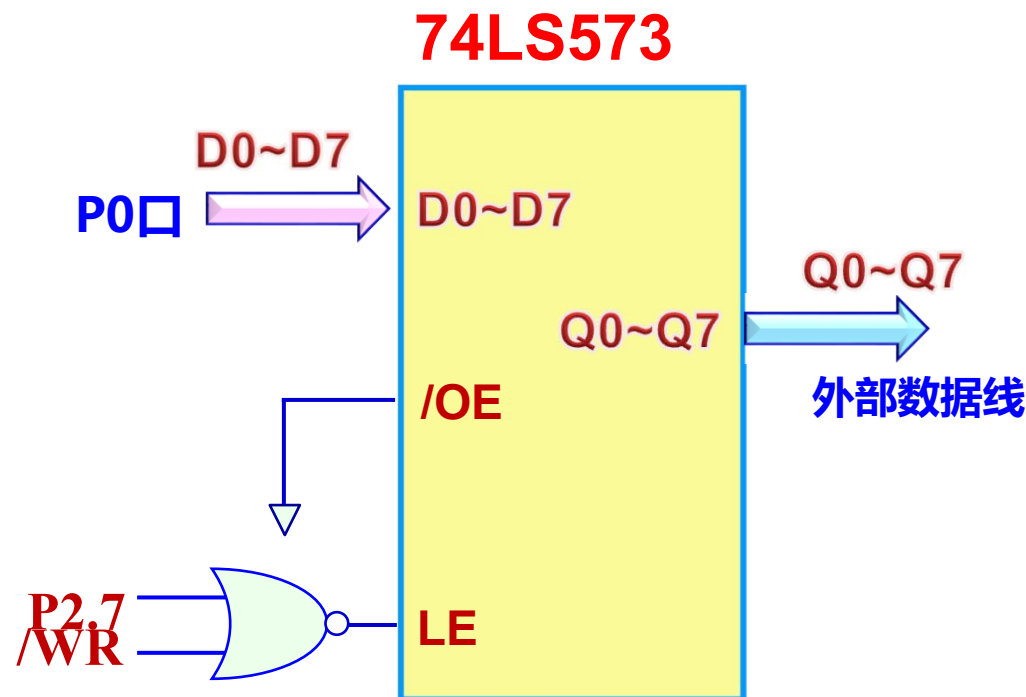该操作方法实际上就是利用P2口构成的I/O端口地址（统一编址方式线选法），并利用MOVX @DPTR, A将数据送到74LS573进行锁存并保持输出。



74LS573作为输出锁存器的I/O口总线控制方法


1. I/O扩展概述
2. 扩展相关技术
3. I/O控制方式
4. I/O简单扩展
5. I/O扩展实例

实例8

1. 利用AT89C51微控制器的P0口作开关量输入口，P2.4-P2.6接74LS138译码器的A~C端，P2.7接74LS138的门控端G1 (E1)，P0口作开关量输出口；
2. 当P0.x端开关闭合时，对应的P0.x口的LED发光二极管熄灭；当P0.x端开关断开时时，对应的P0.x口的LED发光二极管点亮， $x=0,1,\dots,7$ 。
3. 数据来自P0的扩展口，由74LS138译码器的Y0、Y1输出端和读、写引脚控制74LS373芯片的使能。

7.5 扩展实例

§ 7.4 I/O简单扩展


 


G_1	$\overline{G_{2A}}$	$\overline{G_{2B}}$	C	B	A	输出
1	0	0	0	0	0	$\overline{Y_0}=0$ 其余为1
1	0	0	0	0	1	$\overline{Y_1}=0$ 其余为1
1	0	0	0	1	0	$\overline{Y_2}=0$ 其余为1
1	0	0	0	1	1	$\overline{Y_3}=0$ 其余为1
1	0	0	1	0	0	$\overline{Y_4}=0$ 其余为1
1	0	0	1	0	1	$\overline{Y_5}=0$ 其余为1
1	0	0	1	1	0	$\overline{Y_6}=0$ 其余为1
1	0	0	1	1	1	$\overline{Y_7}=0$ 其余为1

§ 7.4 I/O简单扩展

该操作方法利用P2 口构成的I/O 端口地址，并利用MOVX指令将数据送到74LS373 进行锁存并保持输出。

I/O 端口地址是多少？

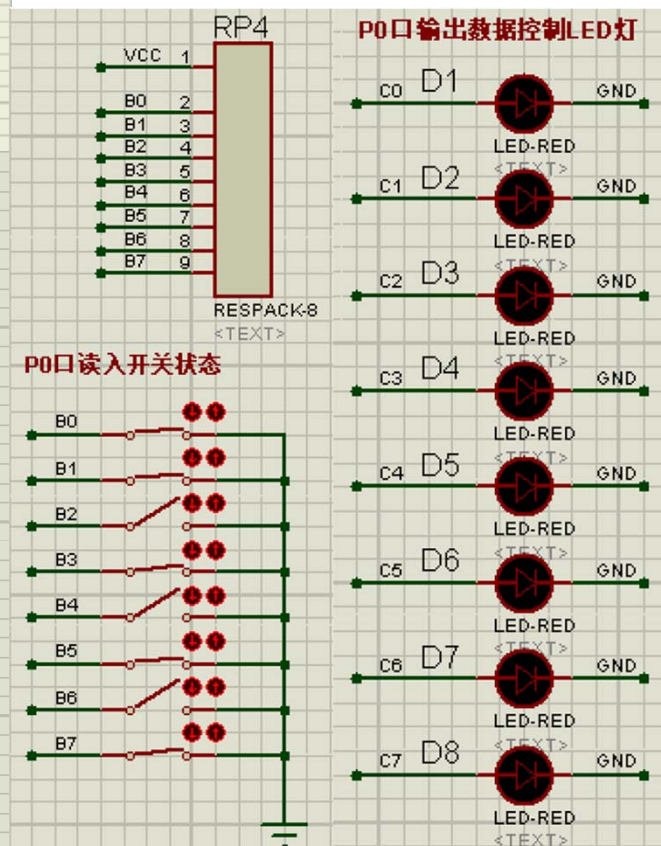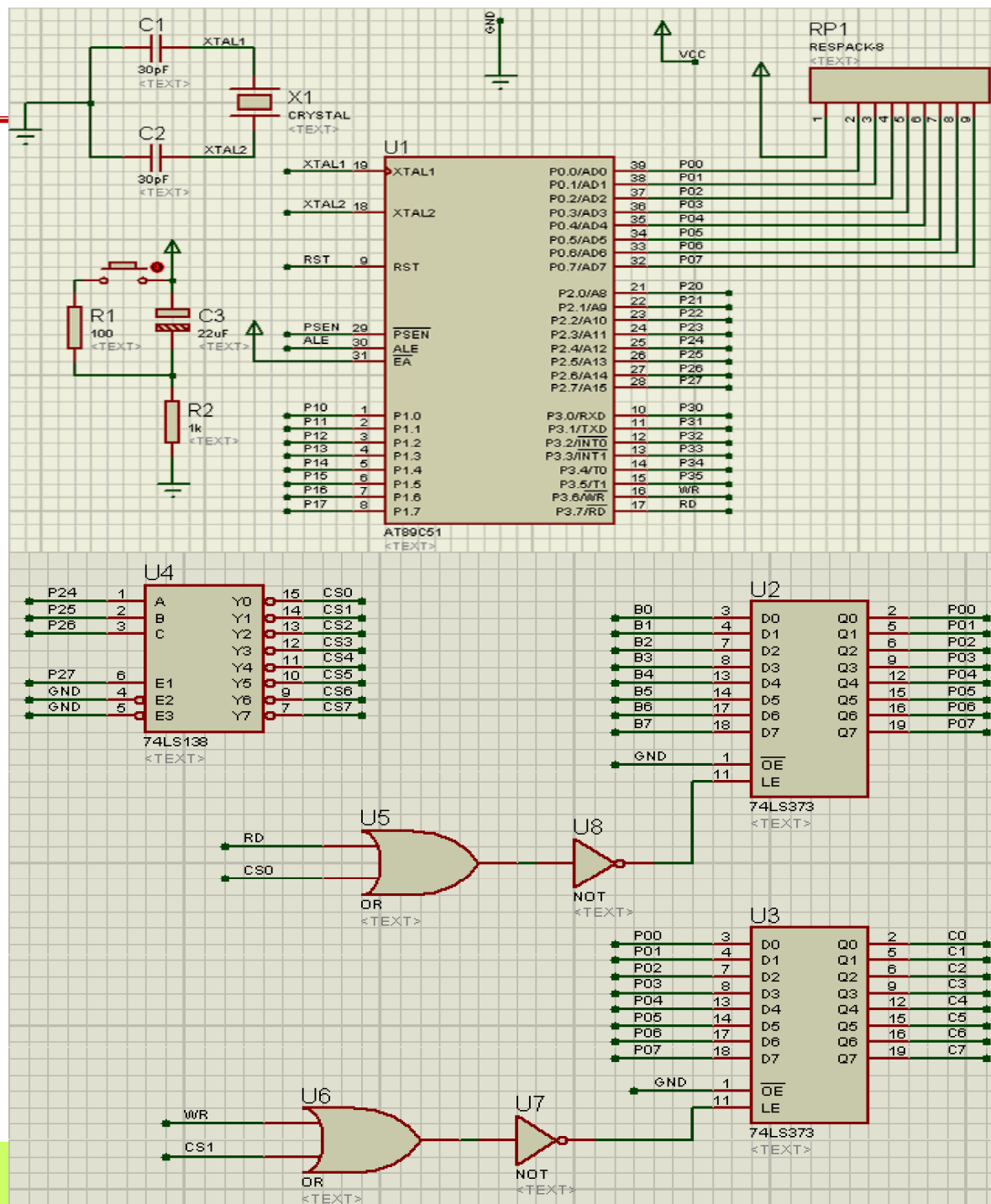

程序:

```
ORG    0000H
SJMP   MAIN

ORG    0030H
MAIN:  MOV    SP, #5FH
LOOP:  MOV    DPTR, #8FFFH    ; P0口读入开关状态。假定其他地址线为1
                                   ; 注: 利用P2口构成的输入口地址可以是8000H~8FFFH地址中的任何一个
MOVX   A, @DPTR
NOP
NOP
MOV    DPTR, #9FFFH    ; P0口送出数据, 控制LED灯。假定其他地址线为1
                                   ; 注: 利用P2口构成的输出口地址可以是9000H~9FFFH地址中的任何一个
MOVX   @DPTR, A
SJMP   LOOP

SJMP   $
END
```

THE END

THANK YOU