

实验一 开关量输入输出实验

单选题 1分

关于图示四种电路符号，说法错误的是

A

(1)表示电源

B

(2)表示地

C

(3)表示电感

D

(4)表示电阻



正确答案：C

单选题 1分

如果要向电路图中添加一个8051芯片，应选择工具栏中哪个模式？

A

选择模式， Selection Mode

B

元件模式， Component Mode

C

子电路模式， Subcircuit Mode

D

终端模式， Terminals Mode



正确答案：B

单选题 1分

如果要向电路图中添加电源或地，应选择工具栏中哪个模式？

A

选择模式， Selection Mode

B

元件模式， Component Mode

C

子电路模式， Subcircuit Mode

D

终端模式， Terminals Mode



正确答案：D


关于8051源文件的管理，描述错误的是

- ☐ A 可以右击8051芯片符号，为其添加或删除源文件
- ☐ B 源文件修改并保存后，可以立即开始仿真测试
- ☐ C 可以从source下拉菜单栏，为芯片添加或删除源文件
- ☐ D .ASM是汇编源文件，.HEX是汇编后的目标文件

正确答案：B

如图，P0口外接4个开关，8051可以正常读取哪个开关的状态？

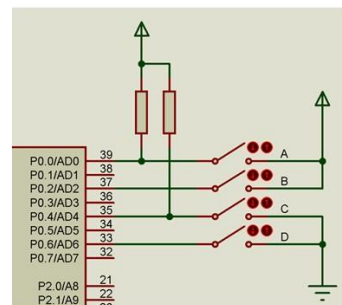
- ☐ A P0.0的开关A
- ☐ B P0.2的开关B
- ☐ C P0.4的开关C
- ☐ D P0.6的开关D



正确答案：C

8051的P1口接了4个发光二极管，哪个LED的接法是最科学的？

- ☐ A A
- ☐ B B
- ☐ C C
- ☐ D D

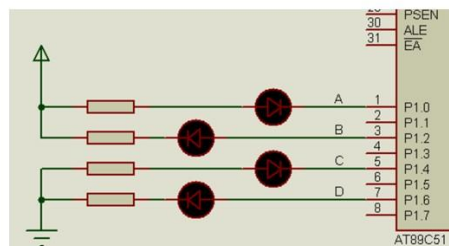


正确答案：A

单选题 1分

已知P1口的电平如图所示，关于4个LED的点亮情况，正确的是

- A 都不亮
- B 只有A亮
- C 只有D亮
- D 只有A和D亮

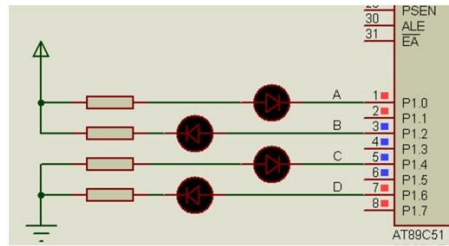

正确答案：C

单选题 1分

关于源程序的描述，正确的是

- A MOV指令中，P0是目的操作数
- B MOV指令中，P1是源操作数
- C END表示汇编到此结束
- D 如果没有LJMP指令，MOV指令只会被执行一次

```
1  ORG 0000H
2  MAIN: MOV P1, P0
3  LJMP MAIN
4  END
```

正确答案：C

单选题 1分

已知程序代码如图所示，下列描述中正确的是

- A P0的开关无法控制P1的LED的状态
- B 程序执行完MOV指令就退出了
- C MOV指令会不断被执行
- D 程序执行到END语句退出

```
1  ORG 0000H
2  MOV P1, P0
3  END
```


正确答案：C

实验二 LED 轮换点亮实验

单选题 1分

已知P1端口连接的流水灯的状态如图所示，
执行哪个指令可以达到该状态？

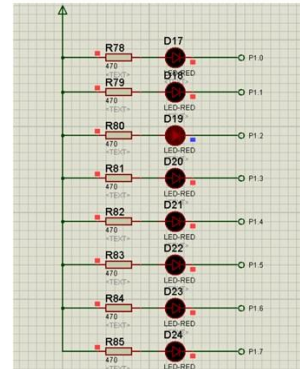- A MOV P1, #04H
- B MOV P1, FEH
- C MOV P1, #FEH
- D MOV P1, #0FBH



正确答案：D

单选题 1分

在程序的执行过程中，进入调试状态，点击调试菜单的哪个选项？

- A 开始/重新启动调试
- B 暂停仿真
- C 停止仿真
- D 以上都不对

正确答案：B

单选题 1分

Proteus的调试菜单如图所示，如果我要查看
通用寄存器R0到R7的值，需要3~6号的哪个菜单？

- A 3号
- B 4号
- C 5号
- D 6号



正确答案：A

多选题 1分

Proteus的调试菜单如图所示，如果我要查看目前执行的指令和它的地址，即PC值，需要3~6号的哪个菜单？(多选题)

- A 3号
- B 4号
- C 5号
- D 6号



正确答案：AD

填空题 1分

已知某延时函数DELAY如图所示，假设晶振为6MHz，该函数的执行需要 [填空1] μ s？

```


1  DELAY:  MOV R1, #2
2  LOOP1:  MOV R2, #3
3  LOOP2:  NOP
4          DJNZ R2, LOOP2
5          DJNZ R1, LOOP1
6          RET
    
```

正确答案：54

单选题 1分

已知某用循环移位指令实现的流水灯瞬间状态如图所示，流水灯状态寄存器A的初值可能是哪个选项？

- A F1H
- B F4H
- C CBH
- D 0DH

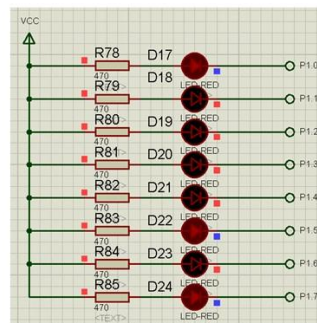

正确答案：C

关于汇编指令的描述，正确的是

- ☐ A 向更大的程序存储器地址跳转，能构成循环
- ☐ B 汇编程序的第一条指令一定是8051执行的第一条指令
- ☐ C DJNZ构建的循环，计数寄存器初值为255时，循环次数最多
- ☐ D 以上都不对


正确答案：D

实验三 LED 数码管显示

单选题 1分

已知8051和8位共阴极数码管连接如图，
请问端口上输出的数字6的段码是？

- A BEH
- B 7DH
- C 41H
- D 82H

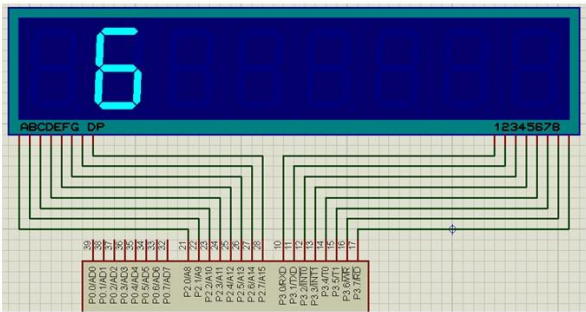


正确答案： B

单选题 1分

已知8051和8位共阳极数码管连接如图，
请问段码为B6H时，端口上输出的符号是右数第几个？

- A 第一个
- B 第二个
- C 第三个
- D 第四个

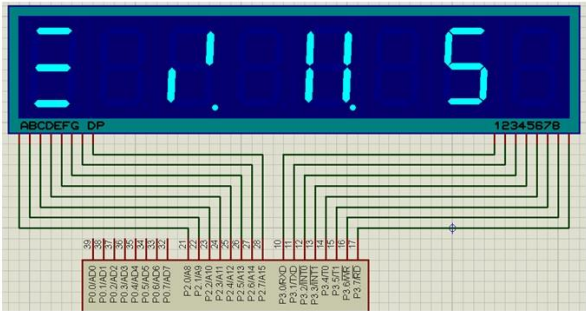


正确答案： D

多选题 1分

已知8051端口输出8EH时，数码管显示最右边的符号，
请问端口输出为B6H时，端口上输出的符号是右数第几个？

- A 第二个
- B 第三个
- C 第四个
- D 第五个

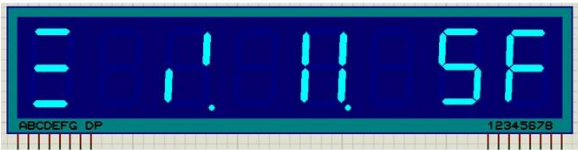


正确答案： AD

单选题 1分

已知8051和8位共阴极数码管连接如图，
请问要想只让符号d亮起，P3输出的位选是？

- A FDH
- B 02H
- C BFH
- D 40H

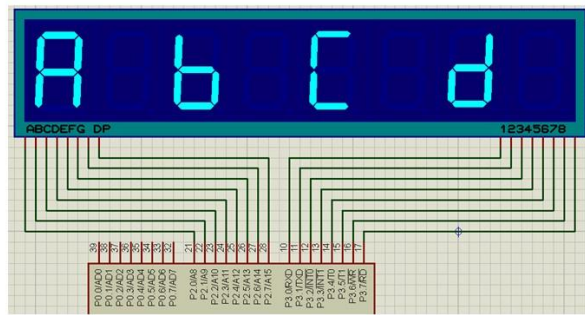


正确答案：C

单选题 1分

已知8051和8位数码管连接如图，请问单刷四个符号时，
段码和位码都正确的是？

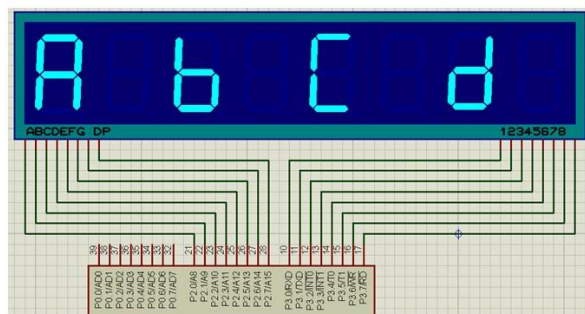- A 段码77H 位码01H
- B 段码7CH 位码DFH
- C 段码C6H 位码08H
- D 段码A1H 位码40H



正确答案：D

单选题 1分

某锁存器LE管脚接8051 P2.7，数据输入D接8051 P0端口，通过
四条指令将A中值锁存，正确的指令顺序是

①CLR P2.7 ②MOV P0, A ③NOP ④SETB P2.7,

- A ④②③①
- B ②④③①
- C ①②③④
- D ④②①③

正确答案：B

通过四个操作刷新8段数码的某一位，正确的顺序是

①输出段码 ②输出位码 ③关闭段码 ④关闭位码 ⑤延时

- A ④①②⑤
- B ③①②⑤
- C ①②⑤③
- D ②①⑤④

正确答案：A

实验四 脉冲计数实验

单选题 1分

使用按钮触发外部中断0，需要编写 SETB IT0指令

- ☒ A √
- ☐ B ×

正确答案：A

单选题 1分

关于对TR1的操作，错误的是？

- ☐ A SETB TR1，将启动timer1的定时或计数
- ☐ B CLR TR1，将停止timer1的定时或计数
- ☐ C CPL TR1，将翻转timer1的运行和停止状态
- ☐ D CPL TR1指令不存在，会报语法错误

正确答案：D

单选题 1分

已知我们在内部RAM40H~4FH处存储了16字节的数组，关于栈指针SP的设置合适的是

- ☐ A MOV SP, #4FH
- ☐ B MOV SP, #0FFH
- ☐ C MOV SP, #30H
- ☐ D 不需要修改SP的初值，复位值即可

正确答案：A

单选题 1分

已知某外部中断1的中断服务程序如图所示，请问RETI执行后，PC值为多少？

```
1  INT1SUB:
2      PUSH PSW
3      PUSH ACC
4      CLR A
5      MOV SP, #5FH
6      RETI
```

- A 发生中断时正在执行的指令的下一条指令的地址
- B 因为PSW和ACC未正确退栈，PC值由最后入栈的PSW和ACC确定
- C 由内部RAM的某两个字节确定，大概率为0000H
- D 以上都不对

正确答案：C

单选题 1分

要想让定时器0正常工作，必须使能定时器0中断。

- A √
- B ×

正确答案：B

单选题 1分

已知某同学8051程序的中断入口地址代码如图所示，请问外部中断1的中断服务程序是？

```
1  ORG 0000H
2  LJMP INIT
3  ORG 0003H
4  LJMP T0SUB
5  ORG 000BH
6  LJMP INT1SUB
7  ORG 0013H
8  LJMP T1SUB
9  ORG 001BH
10 LJMP INT0SUB
```


- A INT0SUB
- B INT1SUB
- C T0SUB
- D T1SUB

正确答案：D

实验五 波形发生器实验

单选题 1分

请问图中的波形是

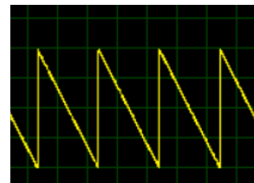

- ☐ A 三角波
- ☐ B 锯齿波
- ☐ C 正弦波
- ☐ D 方波

正确答案：B

单选题 1分

已知DAC0832数字输入接P0，且P0已正确上拉，8051程序如图所示，请问DAC0832模拟输出端输出什么波形？

- ☐ A 方波
- ☐ B 正弦波
- ☐ C 锯齿波
- ☐ D 三角波

```
1      MOV A, #0
2  LOOP: DEC A
3
4      MOV P0, A
        LJMP LOOP
```

正确答案：C

单选题 1分

已知DAC0832数字输入接P0，且P0已正确上拉，8051程序如图所示，请问DAC0832模拟输出端输出什么波形？

- ☐ A 正弦波
- ☐ B 锯齿波
- ☐ C 三角波
- ☐ D 以上皆有可能，取决于TAB数组内数据

```
1      MOV A, #0
2      MOV DPTR, #TAB
3  LOOP: INC A
4
5      MOV R0, A
6      MOV A, @A+DPTR
7      MOV P0, A
8      MOV A, R0
        LJMP LOOP
```

正确答案：D

单选题 1分

关于使用存储扩展的方式操作DAC0832，以下说法正确的是

- ☐ A 可以使用MOVX或MOVC指令控制DAC0832
- ☐ B DAC0832直通方式只需映射8051地址空间的一个字节
- ☐ C DAC0832映射出的端口是可读又可写的
- ☐ D DAC0832双缓冲方式只需映射8051地址空间的一个字节

正确答案：B

单选题 1分

关于DAC0832的多种工作方式，说法错误的是

- ☐ A 需要多个DAC同步工作时，需要双缓冲工作模式
- ☐ B 电路连接为双缓冲方式，仍然可以按照单缓冲方式工作
- ☐ C 单缓冲和双缓冲工作方式下，转换速度低于直通方式
- ☐ D 将DAC的WR1和WR2与8051的P3.6 WR连接，8051可以用MOVX指令控制DAC

正确答案：C

单选题 1分

哪一项指标的决定因素与其他三项的决定因素有较大的差异？

- ☐ A 分辨率
- ☐ B 电压分辨率
- ☐ C 转换精度
- ☐ D DAC位数

正确答案：C

实验六 单温度采集实验

单选题 1分

不属于ADC0809控制信号输入管脚的是

- ☐ A START
- ☐ B EOC
- ☐ C ALE
- ☐ D OE

正确答案：B

单选题 1分

关于热敏电阻的说法，错误的是

- ☐ A 热敏电阻会随着环境温度的改变，改变其阻值
- ☐ B 正系数热敏电阻，环境温度越高，阻值越低
- ☐ C 测温电路中，应根据热敏电阻常用工作温度范围下的电阻均值，选择合适的分压电阻
- ☐ D 室温下阻值越大的热敏电阻，对温度变化适应越快

正确答案：B

单选题 1分

采用8051和ADC0809的热敏电阻测温电路中，从信源到信宿，信息表示的形式依次是

①量化值 ②电压 ③电阻 ④温度

- ☐ A ①②③④
- ☐ B ②③④①
- ☐ C ④③①②
- ☐ D ④③②①

正确答案：D

单选题 1分

在ADC0809的一次完整的采样量化周期内，控制信号使能的顺序是
① EOC ② ALE ③ OE ④ START


- A ②④①③
- B ①②③④
- C ②④③①
- D ④③②①

正确答案：A

单选题 1分

如图已知4bit输入4bit输出的组合逻辑电路，关于逻辑关系的描述，错误的是

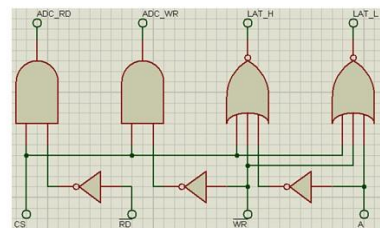- A CS有效是ADC_RD有效的必要条件
- B LAT_H和LAT_L哪个有效由A区分
- C CS和WR在控制ADC_WR是否有效时，是逻辑或的关系
- D ADC_RD和ADC_WR哪个有效，不是CS能控制的



正确答案：C